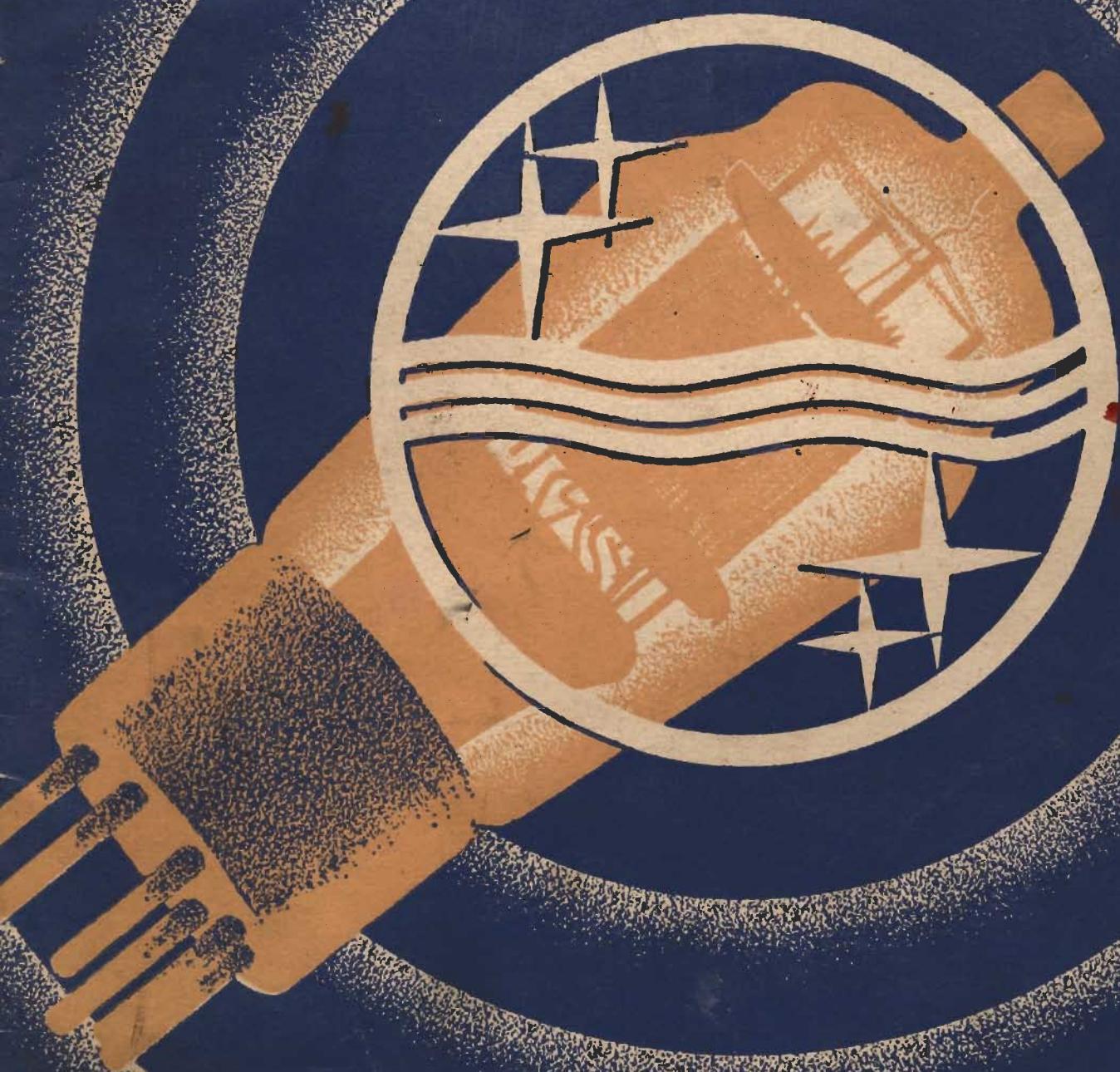


CATALOGO

DE VALVULAS

PHILIPS



# PHILIPS MINIWATT

ESQUEMAS DE APLICACIÓN PARA  
LAS MODERNAS VÁLVULAS MINIWATT

## Válvulas para corriente alterna

Octodo . . . . .	AK1
Pentodo-selectodo . . .	AF2
Doble diodo . . . . .	AB1
Binodo . . . . .	E444
Pentodo A. F. . . . .	E446
Pentodo final (caldeo directo). . . . .	E443H
Pentodo final (caldeo indirecto). . . . .	E463
Rectificadora (onda completa). . . . .	506

## Válvulas para corriente continua y alterna

Octodo . . . . .	CK1
Pentodo-selectodo . . .	CF2
Doble diodo . . . . .	CB1
Pentodo de A. F. . . . .	CF1
Pentodo final . . . . .	CL2
Rectificadora dobladora de tensión . . . . .	CY2
Rectificadora . . . . .	CY1
Tubo regulador . . . . .	Cl




# Válvula Octodo PHILIPS AK1

Aplicación semejante al tipo americano 2A7


## Características de la válvula octodo osciladora moduladora AK1

Tensión de filamento.....	$V_f = 4 \text{ V}$	Disposición de las conexiones de la octodo AK1
Corriente de filamento.....	$I_f = 0,65 \text{ A}$	
Tensión anódica.....	$V_a = 200 \text{ V}$	(Casquillo C)
Tensión de rejillas aceleradoras.....	$\left. \begin{array}{l} V_{g_1} = 70 \text{ V} \\ V_{g_3} = 70 \text{ V} \end{array} \right\}$ $V_{g_2} = 70 \text{ V}$	
Tensiones de rejilla anódica.....	$V_{g_4} = -1,5 \text{ V} - 25 \text{ V}$	
Polarización de rejilla de mando .....	$V_{g_1} = -1,5 \text{ V}$	
Idem, id, osciladora.....	$I_a = 0,8 \text{ mA} < 0,001$	
Corriente anódica .....	$I_g + I_{g_3} = 3 \text{ mA}$	
Idem de rejilla-pantalla.....	$I_{g_2} = 1,6 \text{ mA}$	
Idem de rejilla anódica .....	$I_k = 6 \text{ mA}$	
Resistencia interna.....	$R_i = 1,5 < 10 \text{ Mégohm}$	
Inclinación de conversión.....	$S_c = 0,6 \text{ mA/V} (^{\circ})$	
Amplificación de conversión.....	$G_c = 225 (^{\circ})$	

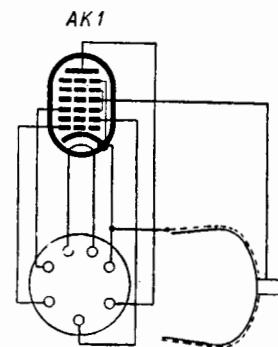

(\*) Para una tensión heterodina de 8 V

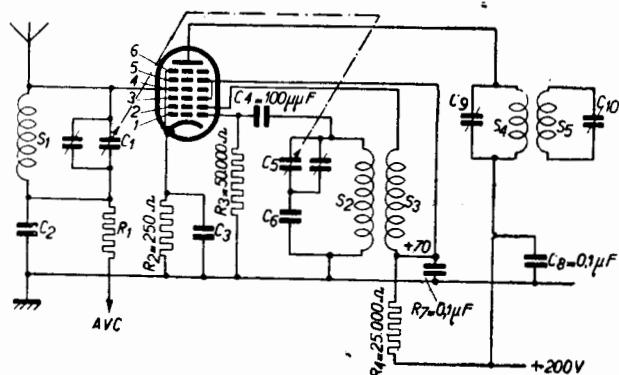(\*\*) Para una impedancia anódica de 0,5 Mégohm y una tensión heterodina de 8 V



Esquema de aplicación de la octodo AK1 como osciladora moduladora

$S_2$  = Bobina heterodina

$S_1$  = Bobina de sintonía

$S_3$  = Bobina de reacción

$S_4$  y  $S_5$  = Transformador de MF



# Pentodo selectodo de A. F., AF2

De igual aplicación que la de tipo americano 58


## Características de la AF2

Corriente de filamento .....	$V_f = 4,0 \text{ V}$
Tensión de filamento.....	$I_f = 1,1 \text{ A}$
Idem anódica .....	$V_a = 200 \text{ V}$
Idem rejilla-pantalla.....	$V_{g_2} = 100 \text{ V}$
Corriente anódica (para $V_{g_1} = -2 \text{ V}$ )	$I_a = 4,25 \text{ mA}$
» (para $V_{g_1} = -20 \text{ V}$ )	$I_a < 0,01 \text{ mA}$
Idem de rejilla-pantalla.....	$I_{g_3} = 1,8 \text{ mA}$
Coeficiente amplificación .....	$k = 3500$
Inclinación máxima .....	$S_{\text{MAX}} = 3,2 \text{ mA/V}$
Idem (para $V_{g_1} = -2 \text{ V}$ ).....	$S = 2,5 \text{ mA/V}$
Idem (para $V_{g_1} = -20 \text{ V}$ ).....	$S < 0,002 \text{ mA/V}$
Resistencia interna (para $V_{g_1} = -2 \text{ V}$ )	$R_i = 1,4 \text{ Megohm}$
» (para $V_{g_1} = -20 \text{ V}$ )	$R_i > 10 \text{ Megohm}$
Capacidad rejilla-placa .....	$C_{ag_1} = 0,002 \text{ mfd.}$
Idem rejilla .....	$C_{g_1} = 12,5 \text{ mfd.}$
Idem anódica .....	$C_a = 9,9 \text{ mfd.}$

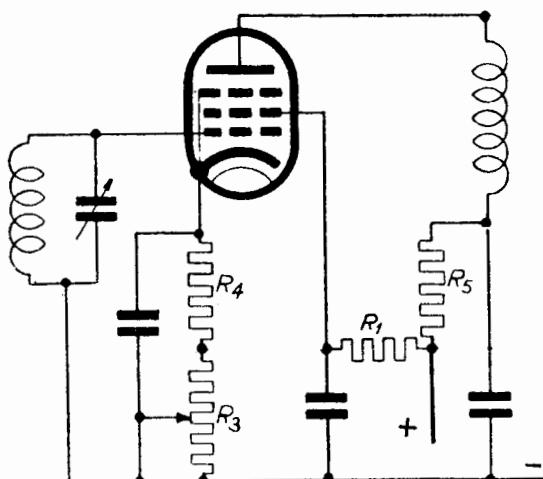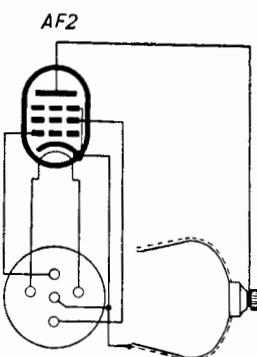Disposición de las conexiones en el casquillo de la pentodo-selectodo AF2  
(Casquillo O)



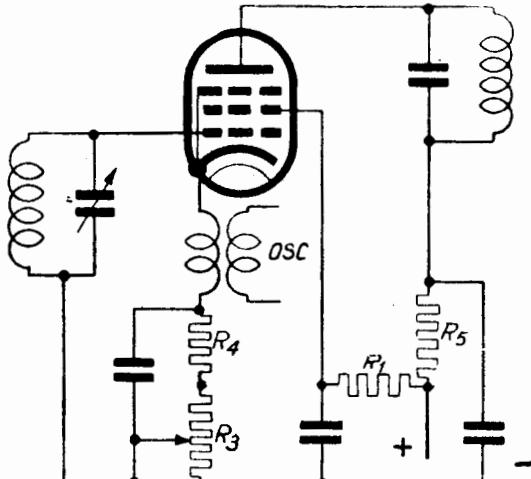Esquema de aplicación de la pentodo selectodo AF2 como amplificadora de A. F. y M. F. de inclinación variable



Esquema de aplicación de la AF2 como osciladora-moduladora en un superheterodino con oscilador por cátodo

Las resistencias a emplear como amplificadora en A. F. y M. F. dependen de los voltajes aplicados

	$R_1$	$R_3$	$R_4$	$R_5$	ohmios
para $V_C = 200 \text{ V}$ .....	25.000	25.000	300	1.000	"
» $V_C = 250 \text{ V}$ ....	40.000	25.000	300	10.000	"
» $V_C = 300 \text{ V}$ ....	60.000	25.000	300	20.000	"

# Doble diodo PHILIPS AB1

Disposición de las conexiones en el casquillo de la doble diodo AB1  
(Casquillo O)

## Características de la AB1

Tensión de filamento.....	$V_f$	= 4 voltios
Corriente de filamento.....	$I_f$	= 0,65 A
Amplitud máxima de la tensión alterna.....	$V_d \text{ MAX}$	= 200 voltios
Corriente continua máxima admisible....	$I_d \text{ MAX}$	= 0,8 A
Tensión máxima filamento-cátodo.....	$V_{fk} \text{ MAX}$	= 50 voltios

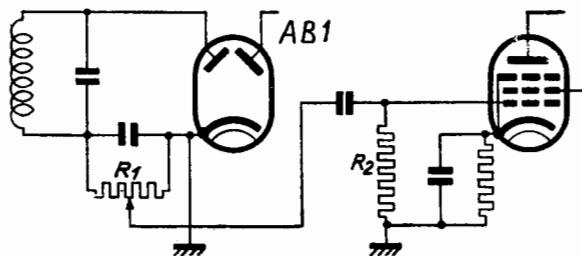
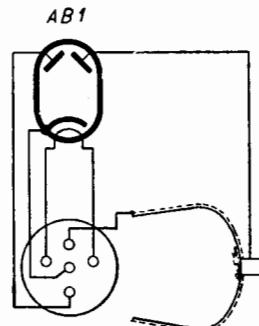


Fig. A

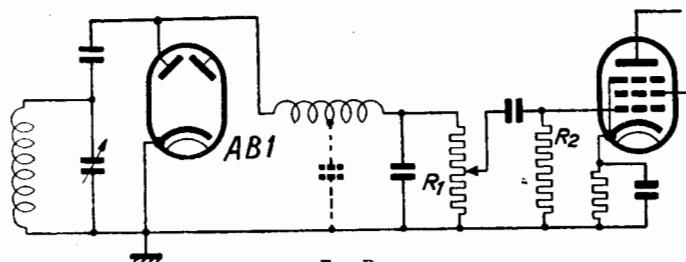


Fig. B

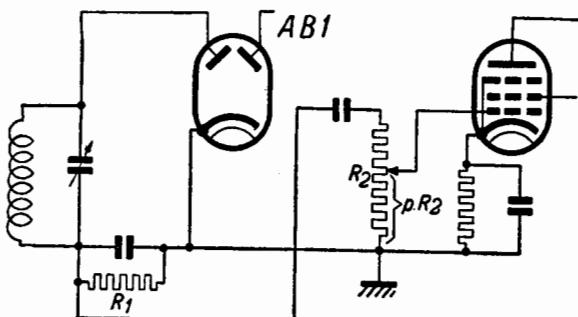


Fig. C

Los esquemas A y B indican cómo debe conectarse la doble diodo a la válvula siguiente y cómo se conecta cuando se emplea un transformador de M. F. con secundario puesto a tierra. El esquema C, generalmente preferido, no conviene cuando se trata de una modulación profunda, porque da lugar a seria distorsión.



# Binodo E444

De igual aplicación que el tipo americano 55


## Características de la binodo E444

Tensión de encendido .....	$V_f$	=	4.0 V
Corriente de encendido .....	$I_f$	=	1.0 A
Tensión anódica .....	$V_a$	=	200 V
Tensión de rejilla-pantalla.....	$V_g$	=	33 V
Coeficiente de amplificación .....	$K$	=	1.000
Inclinación máxima .....	$S$	=	3 mA/V
Resistencia interna .....	$R_i$	=	2,5 MΩ
Tensión negativa de rejilla.....	$V_g$	=	-2,3 V
Corriente anódica normal .....	$I_a$	=	0,35 mA
Dis. anod. máxima admisible.....	$W_a$	=	0,35 w
Capacidad rejilla-placa .....	$C_{ag}$	=	0,003 mmfd

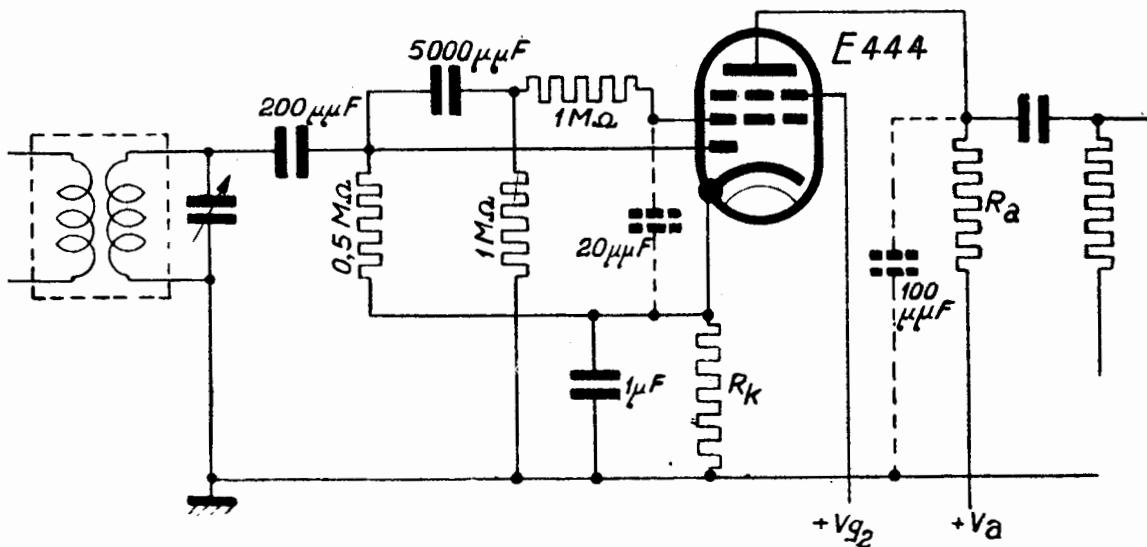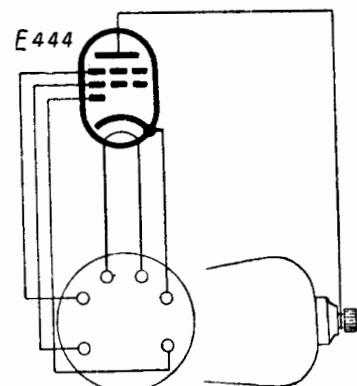
## Conexiones del casquillo B de la binodo E444



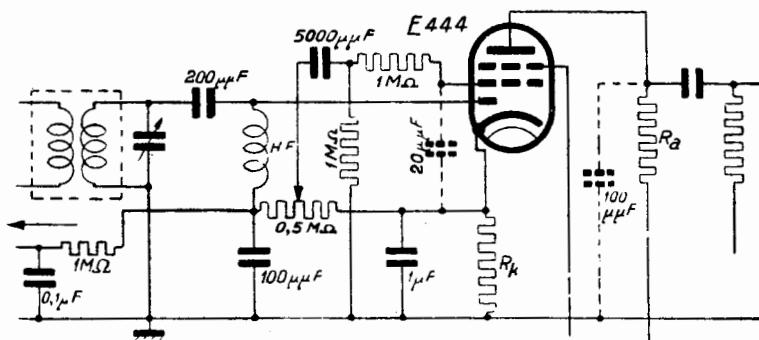
Disposición esquemática de la E444 cuando va precedida de un paso de M. F. o A. F.



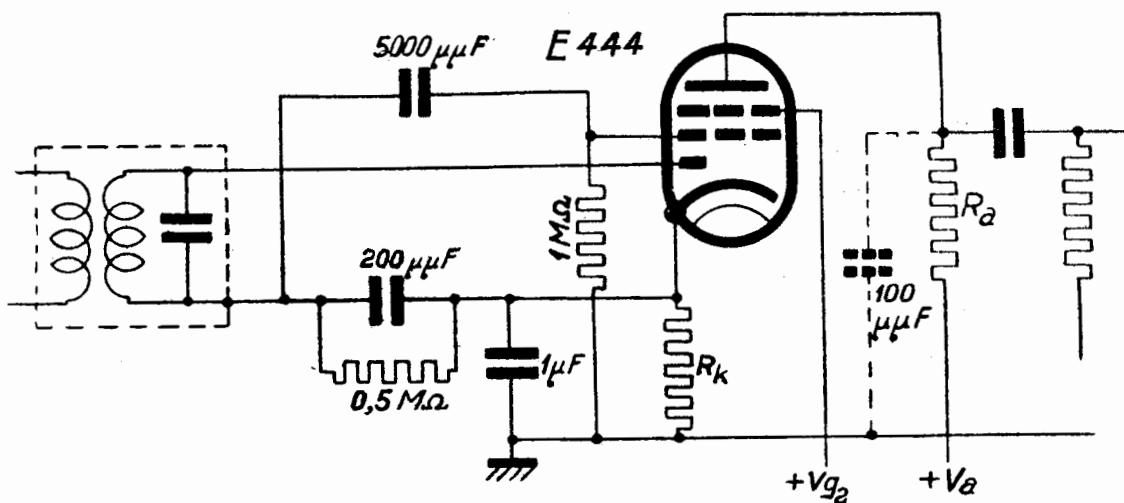Aplicación de la binodo E444 para la regulación automática de volumen cuando va precedida de un paso de A. F.



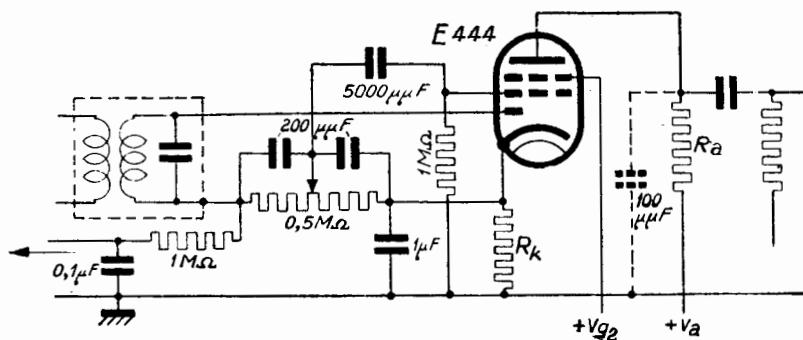Esquema de aplicación de la E444 como detectora-amplificadora de BF  
precedida de un paso de M. F.



Esquema de utilización de la E444 como detectora-amplificadora de BF  
precedida de un paso de M. F. con regulación automática de volumen



# Pentodo de A. F. E446

La misma aplicación que el tipo americano 57


Conexiones del casquillo "O" de la E446

## Características de la E446


Tensión de encendido .....	$V_f$	= 4,0 V
Corriente de encendido.....	$I_f$	= 1,1 A
Tensión anódica.....	$V_a$	= 200 V
Tensión de rejilla-pantalla .....	$V_g$	= 100 V
Coeficiente de amplificación.....	$K$	= 5000
Inclinación máxima .....	$S$	= 3,5 mA/V
Resistencia interna.....	$R_i$	$\approx$ 2 M $\Omega$
Tensión negativa de rejilla.....	$V_g$	= -2 V
Corriente anódica normal.....	$I_a$	= 3 mA
Capacidad rejilla-placa .....	$C_{ag}$	= 0,002 mmfd.

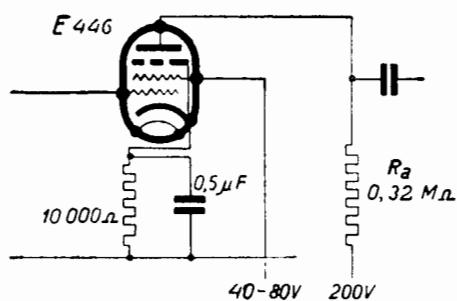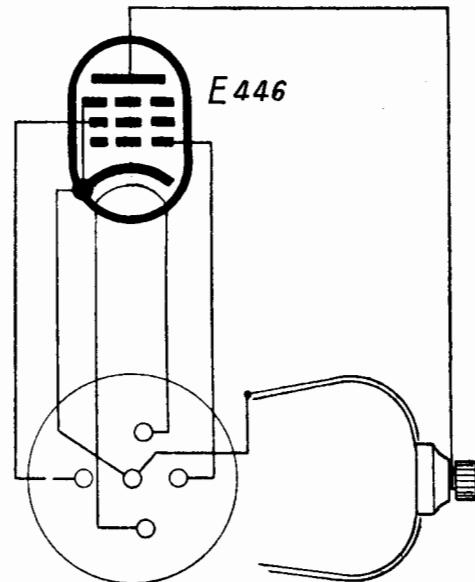

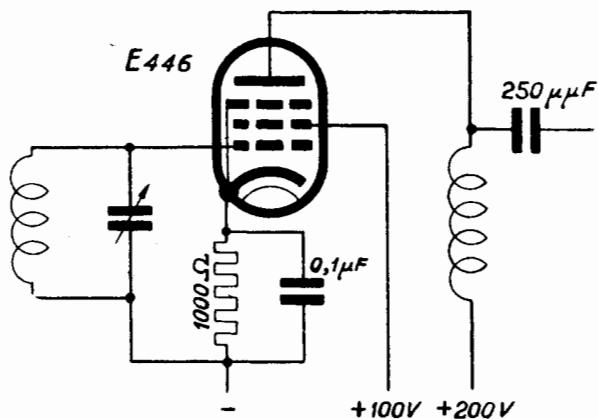
Esquema de aplicación como detectora por placa de la pentodo E446



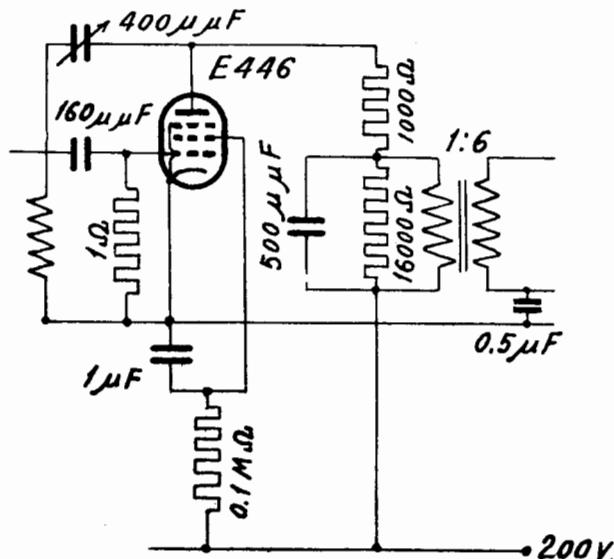
Esquema de aplicación de la E446 como amplificadora de A. F. y M. F.



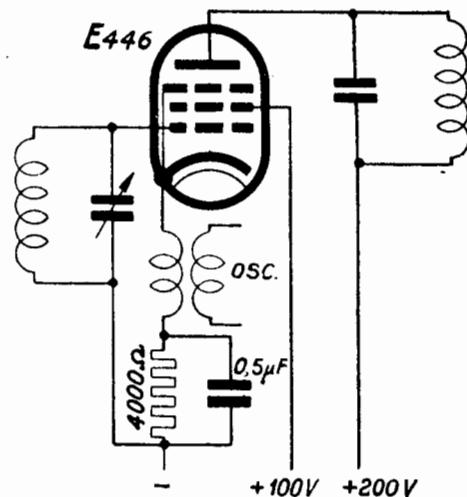Esquema de aplicación de la E446 como detectora por rejilla a reacción con transformador de relación 1.6



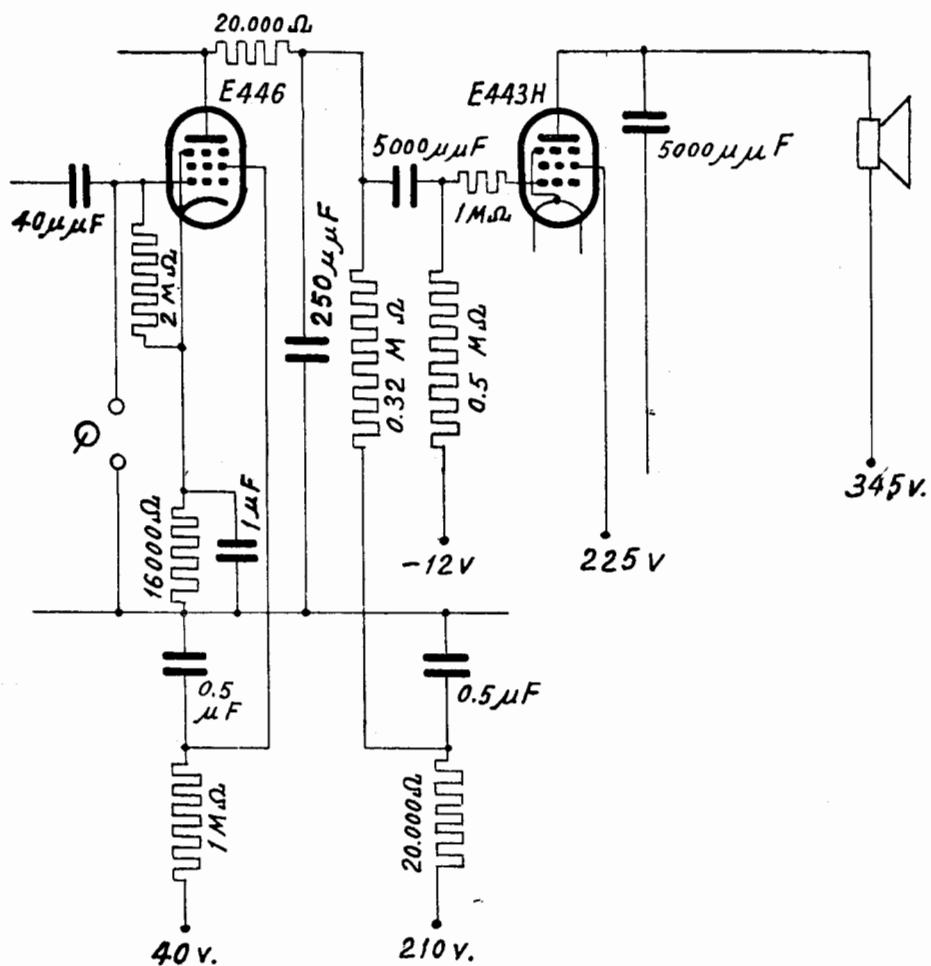Esquema de aplicación de la E446 como osciladora-moduladora por cátodo




Esquema de aplicación de la E446 como amplificadora de B. F. con acopllo a resistencias.  
Empleando esta válvula en B. F. debe seguir inmediatamente después la válvula final

# Pentodo final de 9 w. caldeo directo E443H

De aplicación idéntica al tipo americano 47



## Características de la pentodo de salida E443H

Tensión de encendido.....	$V_f = 4,0 \text{ V}$
Corriente de encendido.....	$I_f = 1,1 \text{ A}$
Tensión anódica.....	$V_a = 250 \text{ V}$
Tensión de rejilla-pantalla.....	$V_g = 250 \text{ V}$
Coeficiente de amplificación....	$K = 130$
Inclinación máxima.....	$S = 3,5 \text{ mA/V}$
Resistencia interna.....	$R_i = 43000 \Omega$
Tensión negativa de rejilla.....	$V_g = -14 \text{ V}$
Corriente anódica normal.....	$I_a = 36 \text{ mA}$
Dis. anod. máx. admisible....	$W_a = 9 \text{ w}$
Capacidad rejilla-placa.....	$C_{ag} = 9 \text{ mfd}$

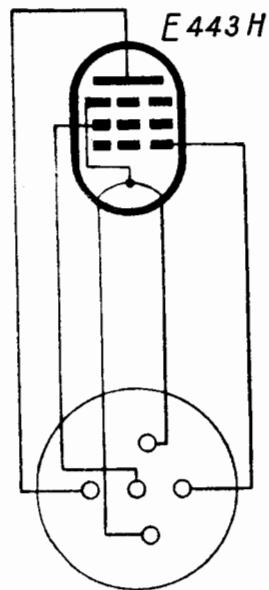

Conexiones del casquillo "O" de la pentodo de potencia E443H

La resistencia de adaptación más favorable alcanza a 7 000 ohmios para una tensión  $I_a \pm V_{g_2} = 250$  voltios. La potencia que suministra la E443H es de 2,8 w. modulados con un 5 % de armónicos. Puede, por tanto, sobrecargarse un poco más esta válvula sin que se produzca una corriente de rejilla. En este caso, la potencia máxima suministrada es igual a 3,1 w. de energía alternativa para un 6 % de distorsión

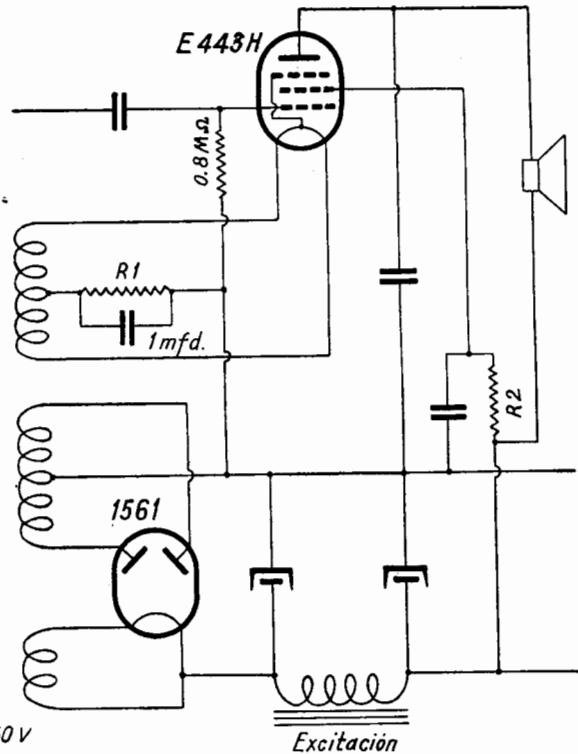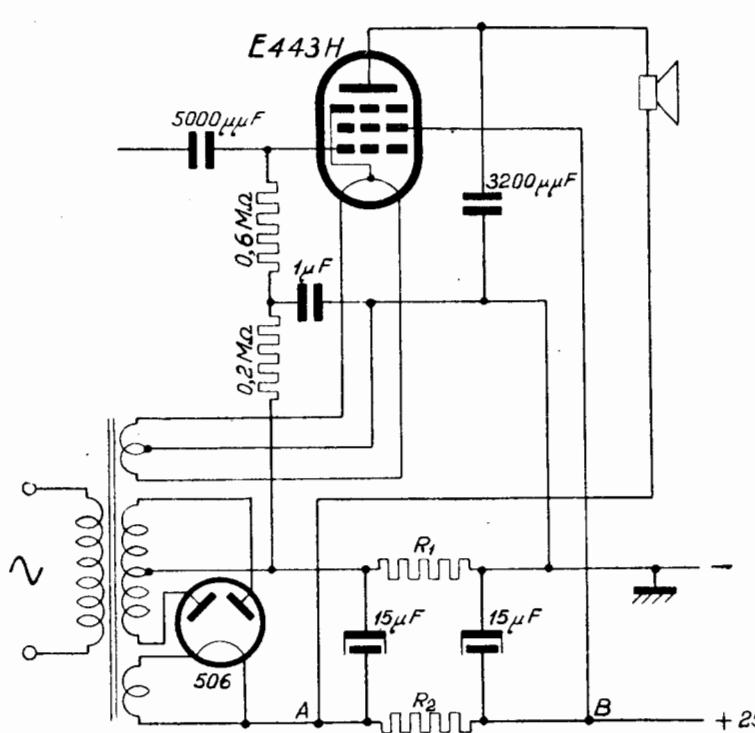


Esquema de utilización de la E443H como amplificadora final con aplicación automática de tensión negativa de rejilla

# Pentodo final de 9 w. caldeo indirecto E 463

De igual aplicación que el tipo americano 2A5


## Características de la pentodo final E463

Tensión de encendido . . . . .	$V_f = 4,0 \text{ V}$
Corriente de encendido . . . . .	$I_f = 1,35 \text{ A}$
Tensión anódica . . . . .	$V_a = 250 \text{ V}$
Tensión de rejilla-pantalla . . . . .	$V_{g_2} = 250 \text{ V}$
Coeficiente de amplificación . . . . .	$K = 100$
Inclinación máxima . . . . .	$S = 4 \text{ mA/V}$
Resistencia interna . . . . .	$R_i = 37000 \Omega$
Tensión negativa de rejilla . . . . .	$V_g = -22 \text{ V}$
Corriente anódica normal . . . . .	$I_a = 33 \text{ mA}$
Dis. anod. máx. admisible . . . . .	$W_a = 9 \text{ w}$
Capacidad rejilla-placa . . . . .	$C_{ag} = 9 \text{ mmfd.}$

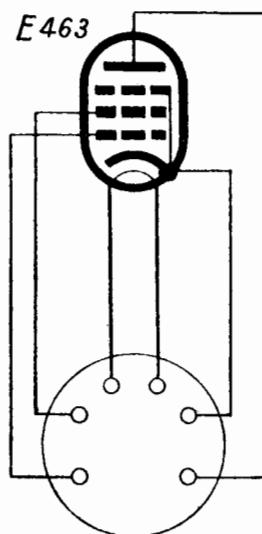


Conexiones del casquillo "B" de la pentodo final E463

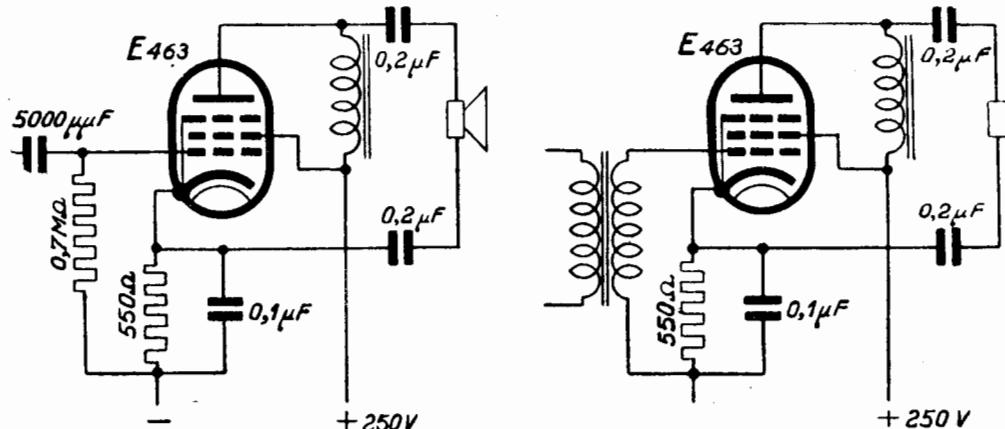La resistencia de adaptación más conveniente es de 7.000 ohmios para una tensión  $V_a = V_{g_2} = 250$  voltios. La potencia máxima que suministra entonces es de 2,5 w. modulados para un 5 % de armónicos. Si se admite una distorsión de un 10 %, este pentodo puede suministrar 4,1 w. de energía alterna.



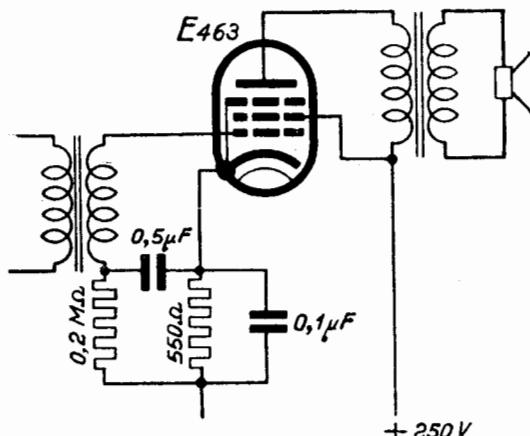Esquema de la E463 que indica el montaje como amplificadora final precedida de un acopló de resistencias



Esquema de la E463 que indica el montaje como amplificadora final precedida de un paso a transformador aplicando la alimentación «paralelo»

Esquema de aplicación de la E463 como amplificadora final en la que se tiene en cuenta la posibilidad de escoger también una «alimentación - serie» del ánodo


# Válvula Octodo CK1 para corriente alterna y continua

Tiene la misma aplicación que el tipo americano 6A7

## Características de la octodo CK1


Tensión de filamento .....	$V_f = 13,0 \text{ V}$
Corriente de filamento .....	$I_f = 0,200 \text{ A}$
Tensión anódica .....	$V_a = 200 \text{ V}$
Tensión de rejillas aceleradoras .....	$\left\{ \begin{array}{l} V_{g_3} = 70 \text{ V} \\ V_{g_5} = 70 \text{ V} \end{array} \right.$
Tensión de rejilla anódica .....	$V_{g_2} = 70 \text{ V}$
Polarización de rejilla de mando .....	$V_{g_4} = -1,5 \text{ V}$
Idem, id., de rejilla osciladora .....	$V_{g_1} = -1,5 \text{ V}$
Corriente anódica .....	$I_a = 0,8 \text{ mA}$
Idem de rejillas aceleradoras .....	$I_{g_3} + I_{g_5} = 3 \text{ mA}$
Idem de rejilla anódica .....	$I_{g_2} = 1,6 \text{ mA}$
Idem catódica total .....	$I_k = 6 \text{ mA}$
Resistencia interna .....	$R_i = 1,5 \text{ Megohm}$
Inclinación de conversión .....	$S_c = 0,6 \text{ mA/V} (^{\circ})$
Amplificación de conversión .....	$G_c = 225 (^{\circ})$

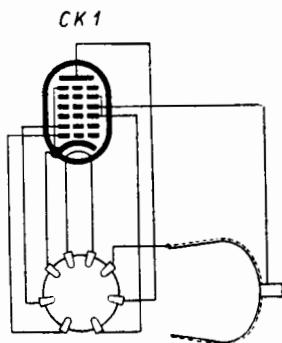Disposición de las conexiones en el casquillo de la octodo CK1  
(Casquillo P)



(\*) Para una tensión heterodina de unos 8 V

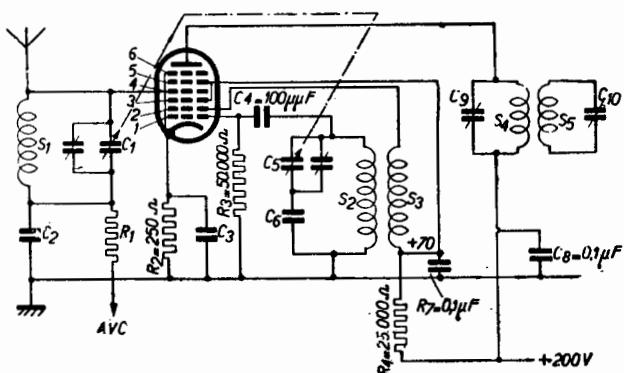(\*\*) Para  $R_a = 0,5 \text{ Megohm}$  y una tensión heterodina de unos 8 V.



Esquema de aplicación de la octodo CK1 como osciladora moduladora

$S_1$  = Bobina de sintonía

$S_2$  = Bobina heterodina

$S_3$  = Bobina de reacción

$S_4$  y  $S_5$  = Tranformador de MF


# Pentodo de A. F. selectodo CF2 para c/ continua y alterna

De aplicación idéntica al tipo americano 78

## Características de la pentodo selectodo CF2

Tensión de filamento.....	$V_f$	=	13	13	V
Corriente de filamento .....	$I_f$	=	0,200	0,200	A
Tensión de placa .....	$V_a$	=	100	200	V
Tensión de rejilla-pantalla .....	$V_{g_2}$	=	100	100	»
Corriente de placa (en $V_{g_1} = -2V$ )	$I_a$	=	4,5	4,5	mA
» » (en $V_{g_1} = -20V$ )	$I_a$	<	0,01	0,01	»
» de rejilla-pantalla .....	$I_{g_2}$	=	1,5	1,5	»
Coeficiente de amplificación .....	$k$	=	650	2200	
Inclinación máxima .....	$S_{\text{MAX}}$	=	2,8	2,8	mA/V
Idem (en $V_{g_1} = -2V$ ).....	$S$	=	2,2	2,2	»
Idem (en $V_{g_1} = -20V$ ).....	$S$	<	0,005	0,005	»
Resistencia interna (en $V_{g_1} = -2V$ )	$R_i$	=	0,3	1	Mégohms
» » (en $V_{g_1} = -20V$ )	$R_i$	>	10	10	»
Capacidad de rejilla-placa.....	$C_{ag_1}$	=	0,001	0,001	$\mu\mu F$
Idem rejilla .....	$C_{g_1}$	=	8	8	»
Idem anodo .....	$C_a$	=	6,8	6,8	»

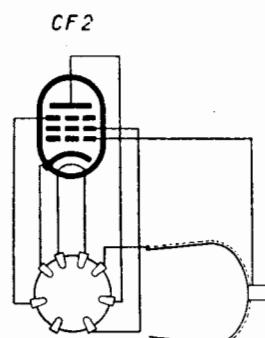Disposición de las conexiones  
en el casquillo de la CF2  
(Casquillo P)




## Montaje igual al de la AF2

# Doble diodo CB1 para corriente continua y alterna

Disposición de las conexiones en  
el casquillo de la CB1  
(Casquillo V)

## Características de la doble diodo CB1

Tensión de filamento.....	$V_f$	=	13 V
Corriente de filamento.....	$I_f$	=	0,200 A
Amplitud máxima de la tensión alterna .....	$V_d_{\text{MAX}}$	=	200 V
Corriente continua máxima.....	$I_{d_{\text{MAX}}}$	=	0,8 mA
Tensión máxima entre el cátodo y el filamento....	$V_{fk_{\text{MAX}}}$	=	125 V

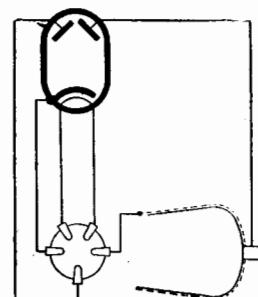

Los esquemas de aplicación de esta válvula son los mismos que los de la doble diodo AB1



# Pentodo de A. F. CF1 para corriente continua y alterna

De idéntica aplicación que el tipo americano 77


## Características de la pentoda de A. F. CF1

Tensión de filamento .....	$V_f$	= 13,0	13,0	volts
Corriente de filamento.....	$I_f$	= 0,200	0,200	A
Tensión de placa .....	$V_a$	= 100	200	volts
Tensión de rejilla-pantalla.....	$V_{g_2}$	= 100	100	volts
Corriente de placa.....	$I_a$	= 3	3	mA
Polarización negativa de rejilla.....	$V_{g_1}$	= env. 2-2		volts
Corriente de rejilla-pantalla.....	$I_{g_2}$	= 1,0	1,0	mA
Coeficiente de amplificación .....	$k$	= 1100	3000	—
Incliuación máxima .....	$S_{\text{MAX}}$	= 2,8	2,8	mA/V
Idem normal.....	$S_{\text{NORM}}$	= 2,2	2,2	mA/V
Resistencia interna normal.....	$R_{i_{\text{NORM}}}$	= 0,5	1,3	Mégohms
Capacidad rejilla-anodo.....	$C_{ag_1}$	= 0,001	0,001	$\mu\mu\text{F}$
Idem rejilla .....	$C_{g_1}$	= 8	8	$\mu\mu\text{F}$
Idem anodo.....	$C_a$	= 6,8	6,8	$\mu\mu\text{F}$

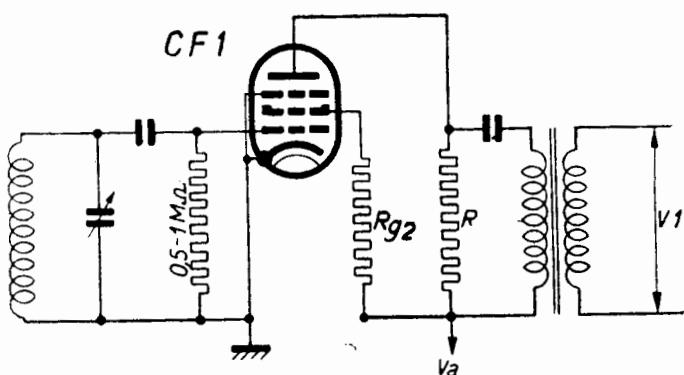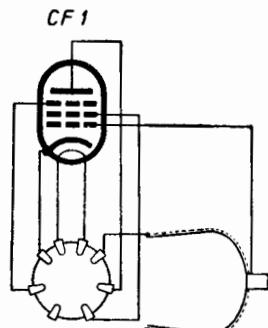
Disposición de las conexiones en  
el casquillo de la válvula CF1  
(Casquillo P)



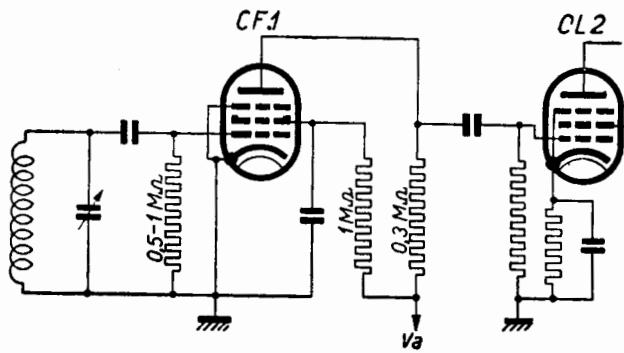
Esquema de aplicación de la válvula CF1 como detectora por característica de rejilla y acoplamiento por transformador de relación 1:3. El valor de resistencia R oscila entre 100.000 y 300.000 ohmios, según la amplificación que se necesite y la calidad de reproducción para las notas bajas



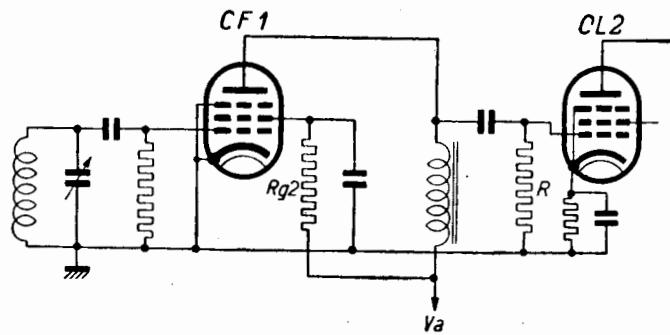Esquema de aplicación de la CF1 como detectora de rejilla con acople por resistencias.



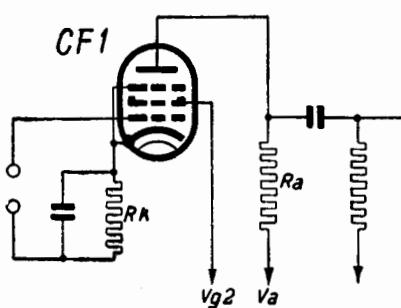Esquema de utilización de la CF1 como detectora de rejilla y acople por bobina de choque.



Aplicación de la CF1 como amplificadora de baja frecuencia.



# Pentodo final CL2 de 8 w., para c/ continua y alterna

De igual aplicación que el tipo americano 43

## Características de la pentodo final CL2

Tensión de filamento .....	$V_f$	=	20	20	20	V
Corriente de filamento .....	$I_f$	=	0,200	0,200	0,200	A
Tensión de placa .....	$V_a$	=	100	200	200	V
Idem de rejilla-pantalla .....	$V_{g_2}$	=	100	75	100	V
Corriente de placa .....	$I_a$	=	50	40	40	mA
Polarización negativa de rejilla	$V_{g_1}$	=	-15	-11	-19	V
Corriente de rejilla-pantalla .	$I_{g_2}$	=	8	4,5	5	mA
Coeficiente de amplificación .	$k$	=	60	70	70	
Inclinación máxima .....	$S_{\text{MAX}}$	=	6	6	8	mA/V
Idem normal .....	$S_{\text{NORM.}}$	=	3,8	3,7	3,1	mA/V
Resistencia interna normal .	$R_{i \text{ NORM.}}$	=	16000	19000	23000	Ohms
Capacidad rejilla-anodo ....	$C_{ag}$	=	1,2	1,2	1,2	$\mu\mu F$
Idem anodo-cátodo.....	$C_{ak}$	=	4,2	4,2	4,2	$\mu\mu F$
Idem rejilla-cátodo.....	$C_{gk}$	=	7,0	7,0	7,0	$\mu\mu F$
	$R_a$ (5 %)	=	3000	8000	9000	Ohms
	$R_a$ (10 %)	=	2000	5000	5000	Ohms
	$V_{g_1 \text{eff}}$ (5 %)	=	5	5,4	6,5	V
	$V_{g_1 \text{eff}}$ (10 %)	=	8,5	7,5	9,9	V
	$W_o$ (5 %)	=	0,6	1,95	2	W
	$W_o$ (10 %)	=	1,8	3,15	3,55	W

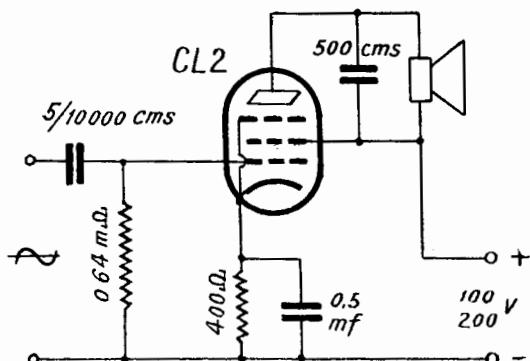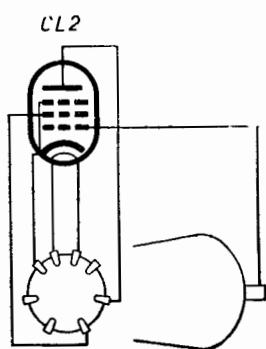Disposición de las conexiones  
en el casquillo de la pentodo  
final CL2  
(Casquillo P)



Aplicación práctica de la pentodo de salida CL2  
con acopló por resistencia



# Tubo rectificador CY2 para corriente continua y alterna

Semejante al tipo americano 25 Z 5


## Características del tubo CY2

Tensión de filamento .....	$V_f$	= 30 volt
Corriente de filamento .....	$I_f$	= 0,200 A
Tensión anódica máxima.....	$V_a_{MAX}$	= { 1 × 250 volts 2 × 125 volts}
Corriente » » .....	$I_a_{MAX}$	= { 60 mA 120 mA}
Tensión máxima entre cátodo y filamento .....	$V_{fk_{MAX}}$	= 300 volts

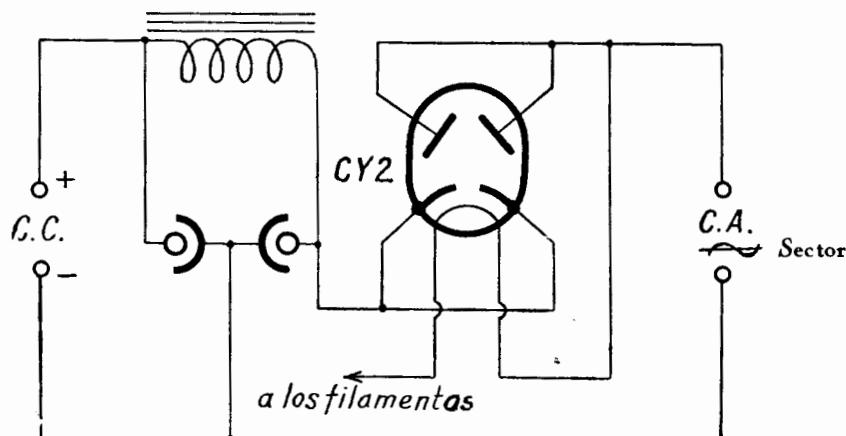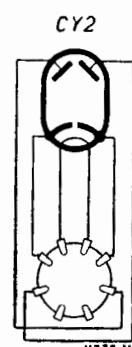Disposición de las conexiones en el casquillo de la CY2  
(Casquillo P)



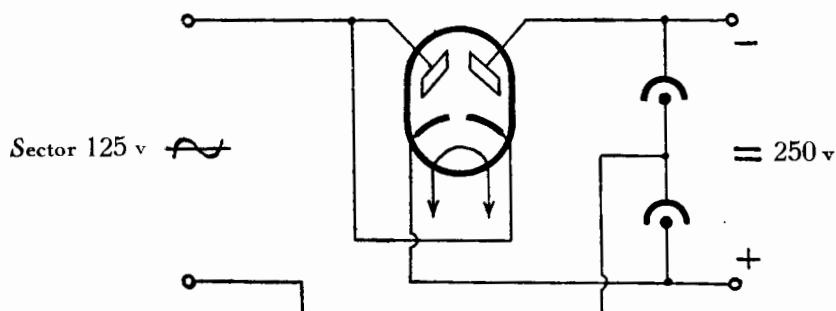Esquema de montaje de la CY2 como rectificadora media onda (doble intensidad)




Disposición de montaje de la CY2 como rectificadora de onda completa (dobladura de voltaje)

# Tubo rectificador CY1 para corriente continua y alterna

## Características del tubo rectificador CY1

Tensión de filamento.....	$V_f$	= 20 V
Corriente de filamento.....	$I_f$	= 0,200 A
Tensión anódica máxima.....	$V_a_{MAX}$	= 250 V
Corriente anódica máxima .....	$I_a_{MAX}$	= 80 mA
Tensión máxima entre cátodo y filamento.....	$V_{fk_{MAX}}$	= 300 V

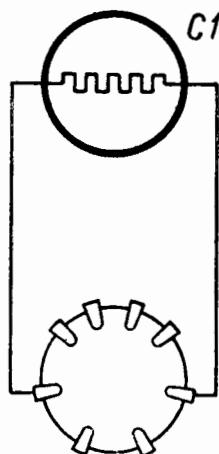
Disposición de las conexiones en el casquillo del CY1  
(Casquillo P)


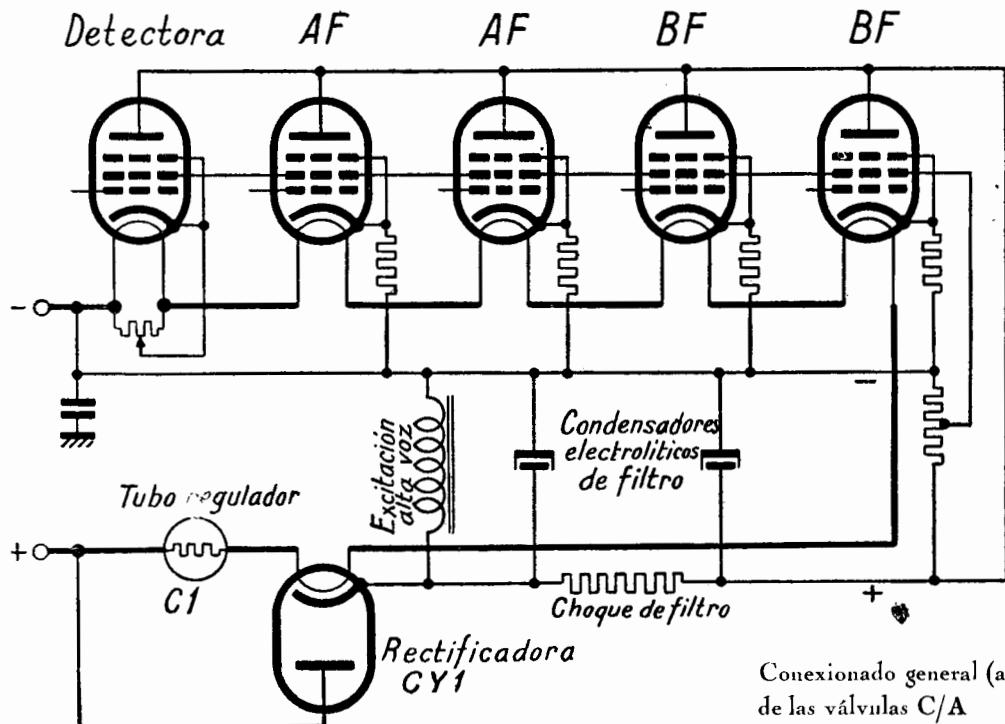
## Tubo regulador C1



Este tubo regulador tiene por misión ajustar la corriente de filamento de un aparato equipado con válvulas Philips C/A a 200 mA exactos. El límite de regulación es entre 80 y 200 voltios.

Disposición de las conexiones en el casquillo del tubo C1





Conexionado general (alimentación)  
de las válvulas C/A




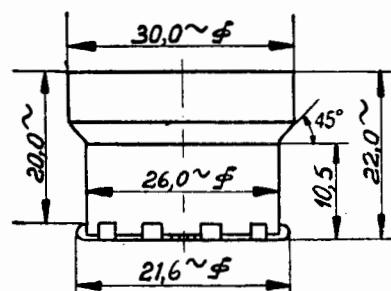
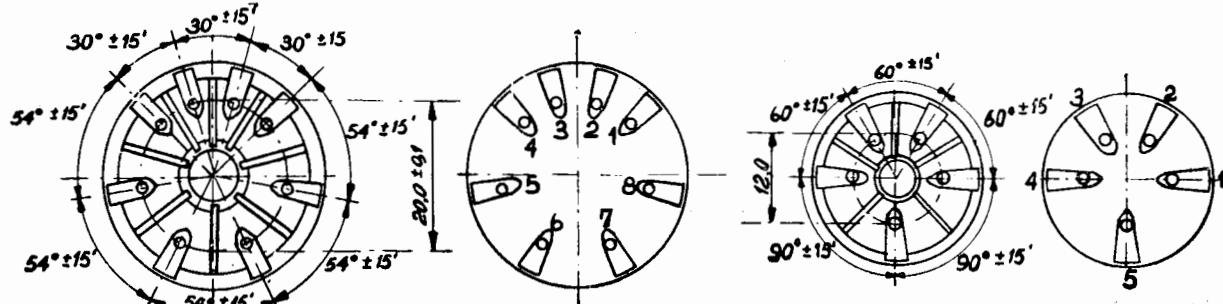
**Dimensiones y dibujos  
de los casquillos P y V de las válvulas**




**Casquillo P**

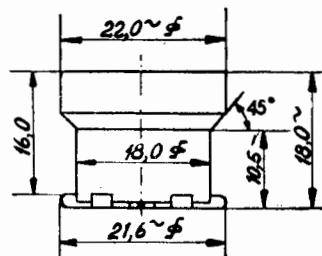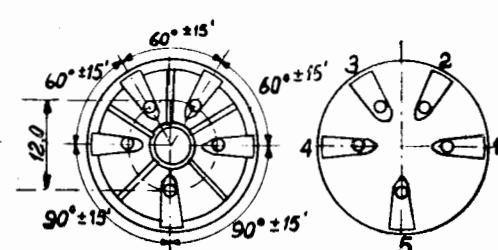

**Casquillo V**

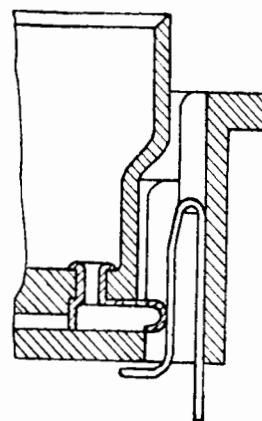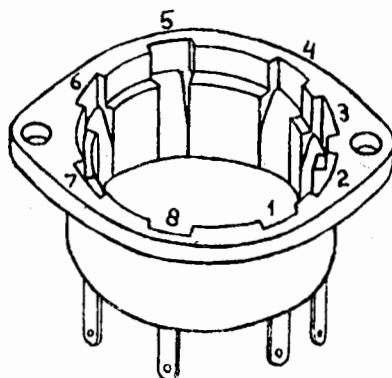
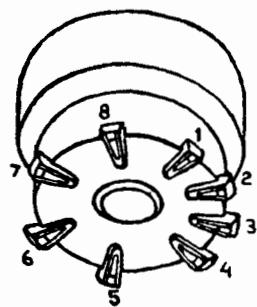
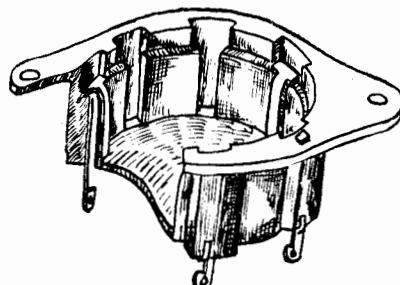
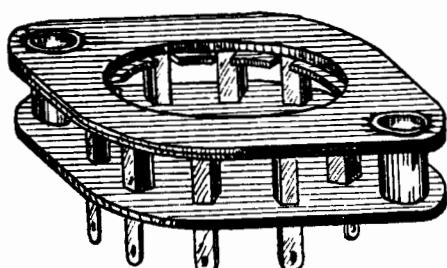


## Receptor Popular PH3A

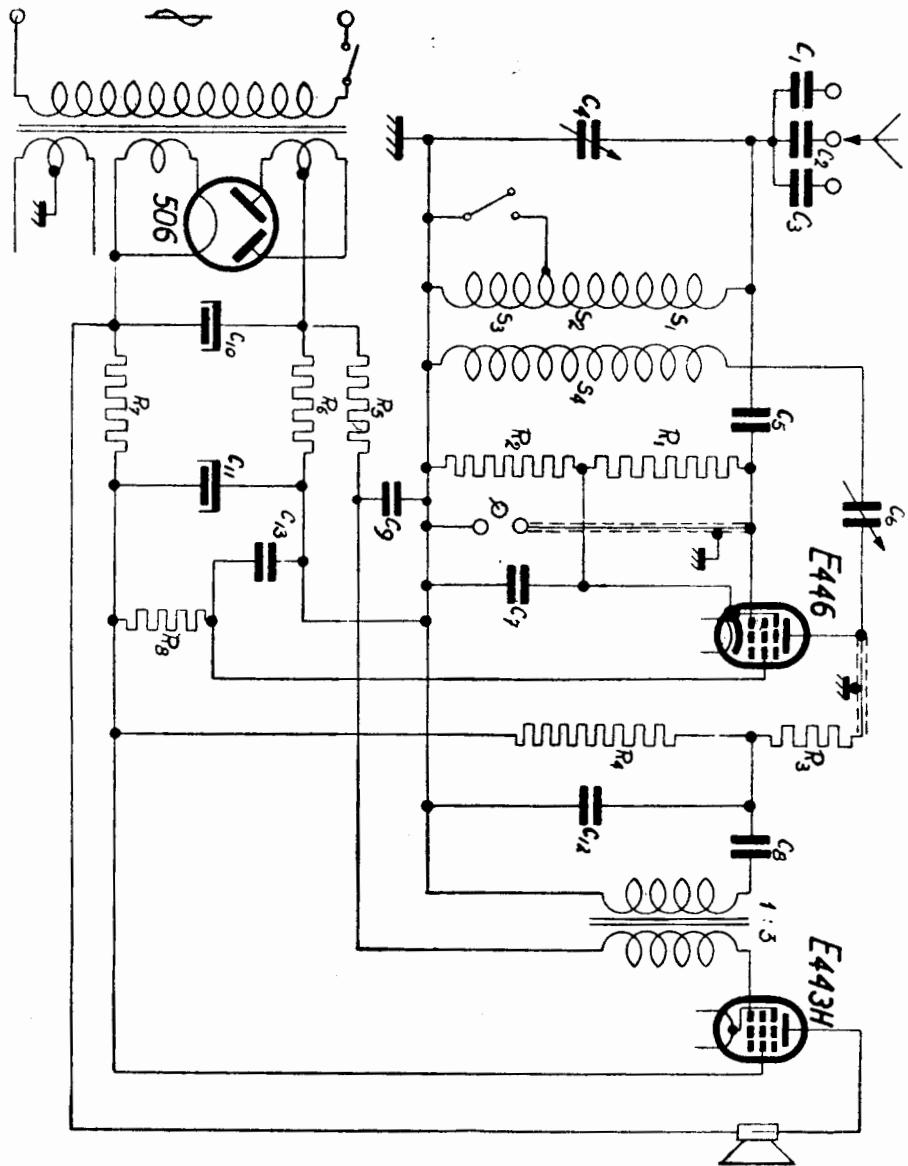


### VALORES

$C_1 = 20 \mu\text{F}$	$C_{10} = 15 \mu\text{F}$	$R_5 = 0,2 \text{ M}\Omega$
$C_2 = 64 \mu\text{F}$	$C_{11} = 15 \mu\text{F}$	$R_6 = 400 \Omega$
$C_3 = 160 \mu\text{F}$	$C_{12} = 640 \mu\text{F}$	$R_7 = 4000 \Omega$
$C_4 = 500 \mu\text{F}$	$C_{13} = 1 \mu\text{F}$	$R_8 = 1 \text{ M}\Omega$
$C_5 = 160 \mu\text{F}$		
$C_6 = 500 \mu\text{F}$		
$C_7 = 0,5 \mu\text{F}$		
$C_8 = 50000 \mu\text{F}$		
$C_9 = 0,5 \mu\text{F}$		

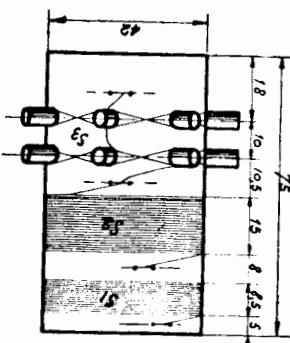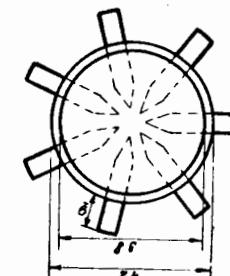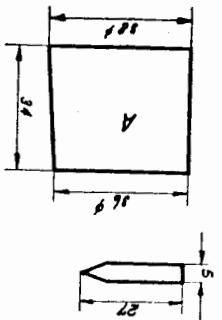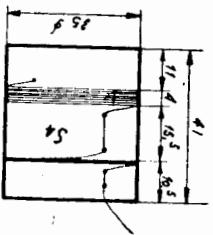

# Simplex 3A

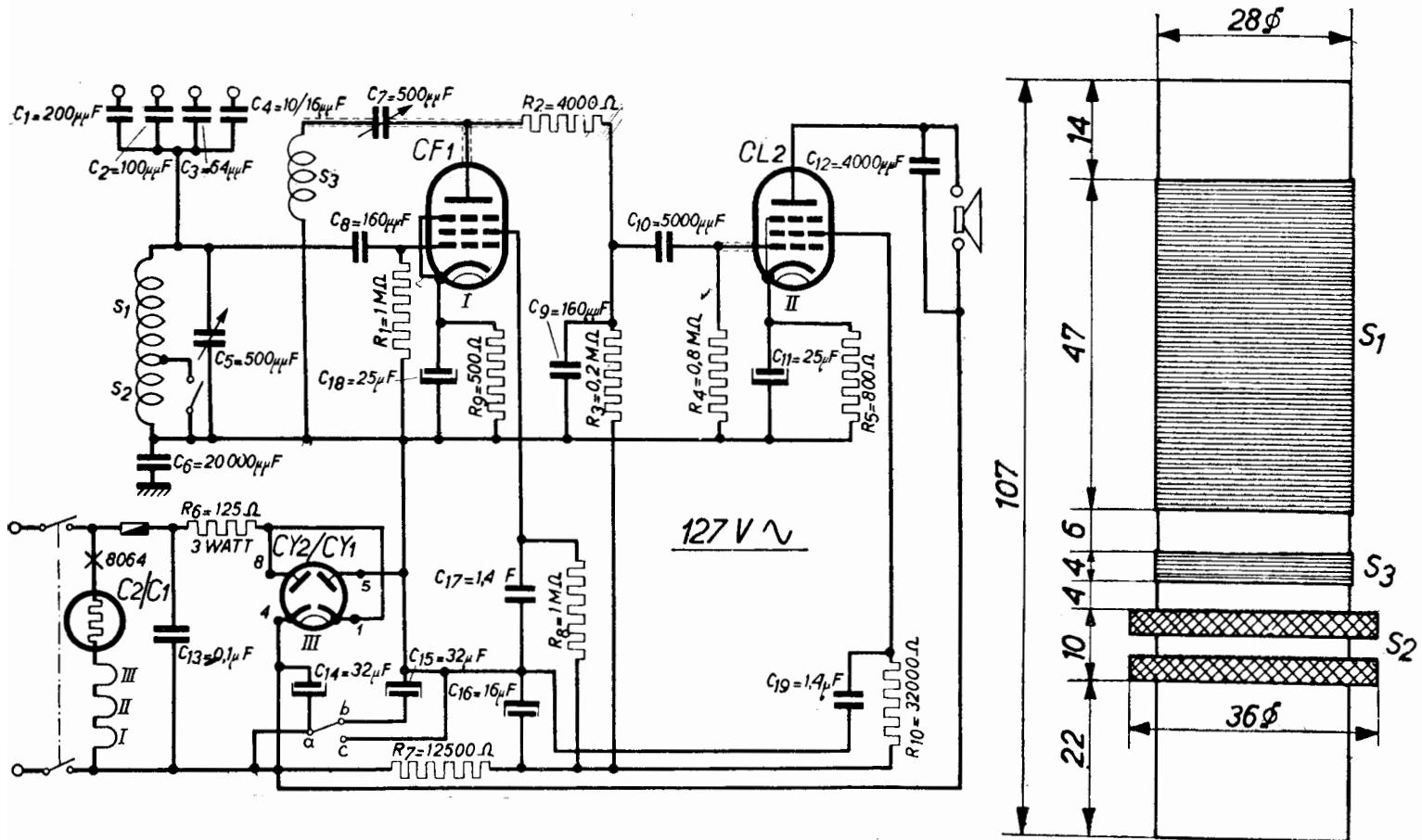


## Lista de Materiales

$C_1 = 200 \mu\text{F}$	$R_1 = 1$ Mégohm
$C_2 = 100$ "	$R_2 = 4000$ Ohm
$C_3 = 64$ "	$R_3 = 0,2$ Mégohm
$C_4 = 10-16$ "	$R_4 = 0,0$ "
$C_5 = 500$ "	$R_5 = 800$ Ohm
$C_6 = 20000$ "	$R_6 = 125$ "
$C_7 = 500$ "	$R_7 = 12500$ "
$C_8 = 160$ "	$R_8 = 1$ Mégohm
$C_9 = 160$ "	$R_9 = 500$ Ohm
$C_{10} = 5000$ "	$R_{10} = 32000$ "

## Características de la bobina:

- $S_1 = 108$       0,35 mm esmaltado
- $S_2 = 2 \times 94$     0,20 mm doble seda
- $S_3 = 14$           0,20 mm doble seda

# El Triunfator PH4A

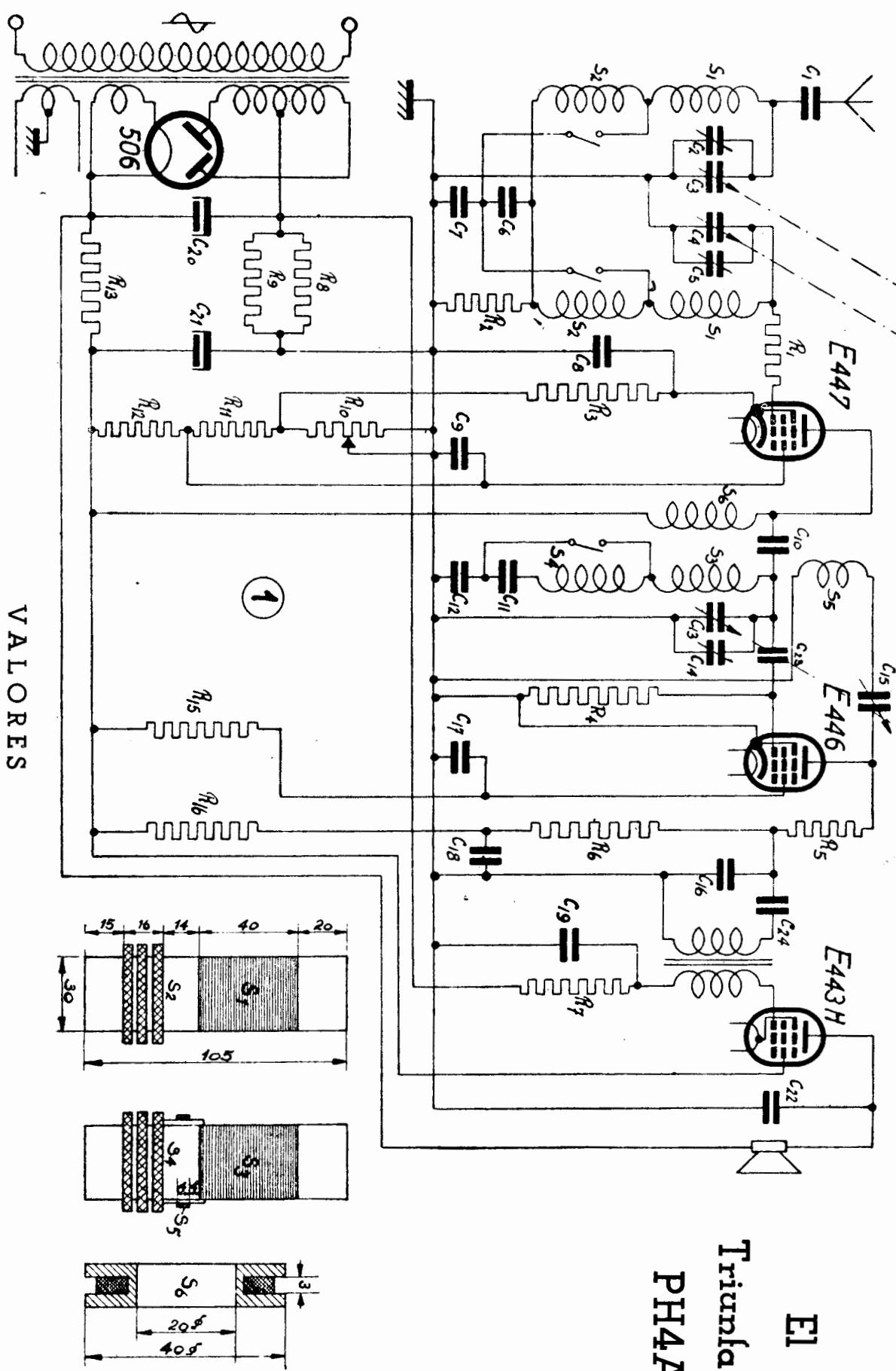


## VALORES

$C_1 = 25 \mu\text{F}$	$C_9 = 1 \mu\text{F}$	$R_1 = 400 \text{ Ohm}$
$C_2 = 25 \mu\text{F}$	$C_{10} = 250 \mu\text{F}$	$R_2 = 640 \text{ Ohm}$
$C_3 = 500 \mu\text{F}$	$C_{11} = 5000 \mu\text{F}$	$R_3 = 400 \text{ Ohm}$
$C_4 = 500 \mu\text{F}$	$C_{12} = 20000 \mu\text{F}$	$R_4 = 1 \text{ Mégohm}$
$C_5 = 25 \mu\text{F}$	$C_{13} = 500 \mu\text{F}$	$R_5 = 1250 \text{ Ohm}$
$C_6 = 5000 \mu\text{F}$	$C_{14} = 25 \mu\text{F}$	$R_6 = 20000 \text{ Ohm}$
$C_7 = 20000 \mu\text{F}$	$C_{15} = 300 \mu\text{F}$	$R_7 = 0,2 \text{ Mégohm}$
$C_8 = 500 \mu\text{F}$	$C_{16} = 40000 \mu\text{F}$	$R_8 = 640 \text{ Ohm}$
$(*)$		

(\*) Philips 4090

# Superhet PH4A




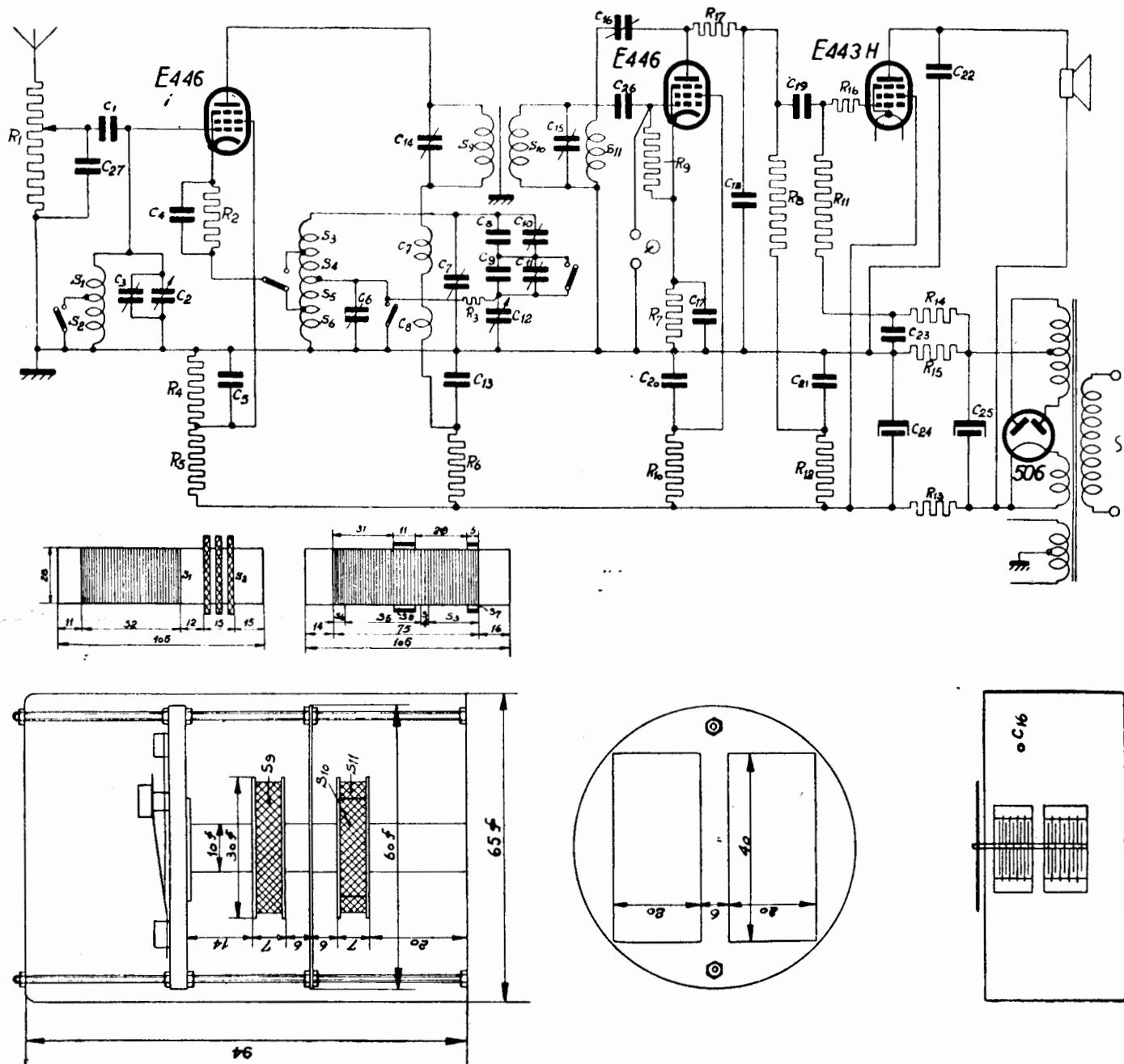


## VALORES

$C_1 = 25$	$C_{17} = 1$	$R_4 = 0,03$	Mégohm
$C_2 = 500$	$C_{18} = 250$	$R_5 = 0,025$	
$C_3 = 25$	$C_{19} = 5000$	$R_6 = 0,01$	
$C_4 = 10000$	$C_{20} = 0,5$	$R_7 = 0,015$	
$C_5 = 0,2 \mu F$	$C_{21} = 0,5$	$R_8 = 0,3$	
$C_6 = 150$ cm	$C_{22} = 5000$	$R_9 = 2$	
$C_7 = 25$	$C_{23} = 0,5$	$R_{10} = 1$	
$C_8 + C_{10} = 1000(650)$ cm	$C_{24} = 15(8)$	$R_{11} = 0,5$	
$C_9 + C_{11} = 500(400)$	$C_{25} = 15(8)$	$R_{12} = 0,02$	
$C_{12} = 500$ cm	$C_{26} = 50$	$R_{13} = 2000$	Ohm
$C_{13} = 0,2 \mu F$	$C_{27} = 50$	$R_{14} = 0,1$	Mégohm
$C_{14} = 150$ cm	$R_1 = 50000$	$R_{15} = 500(320)$	Ohm
$C_{15} = 150$	$R_2 = 1200$	$R_{16} = 1$	Mégohm
$C_{16} = 25$	$R_3 = 0,05$	$R_{17} = 20000$	Ohm

ROBINAS	ESPIRAS	DIÁM. DEL HILO
S <sub>1</sub>	131	0,35
S <sub>2</sub>	3 X 91	0,20
S <sub>3</sub>	55	0,35
S <sub>4</sub>	14	0,35
S <sub>5</sub>	105	0,35
S <sub>6</sub>	11	0,35
S <sub>7</sub>	28	0,1
S <sub>8</sub>	40	0,1
S <sub>9</sub>	220	0,1
S <sub>10</sub>	270	0,1
S <sub>11</sub>	50	0,2

# Superhet PH5A Pentodo

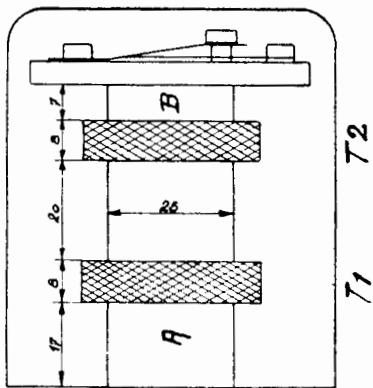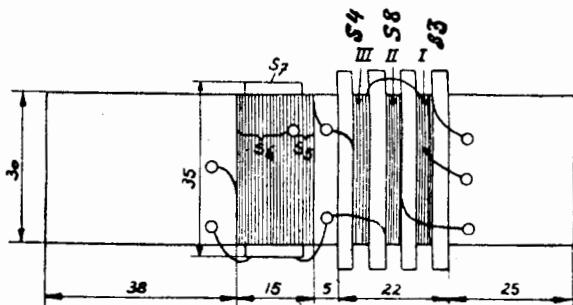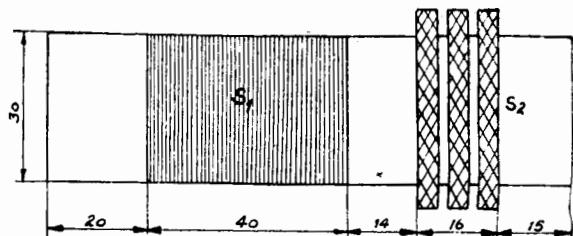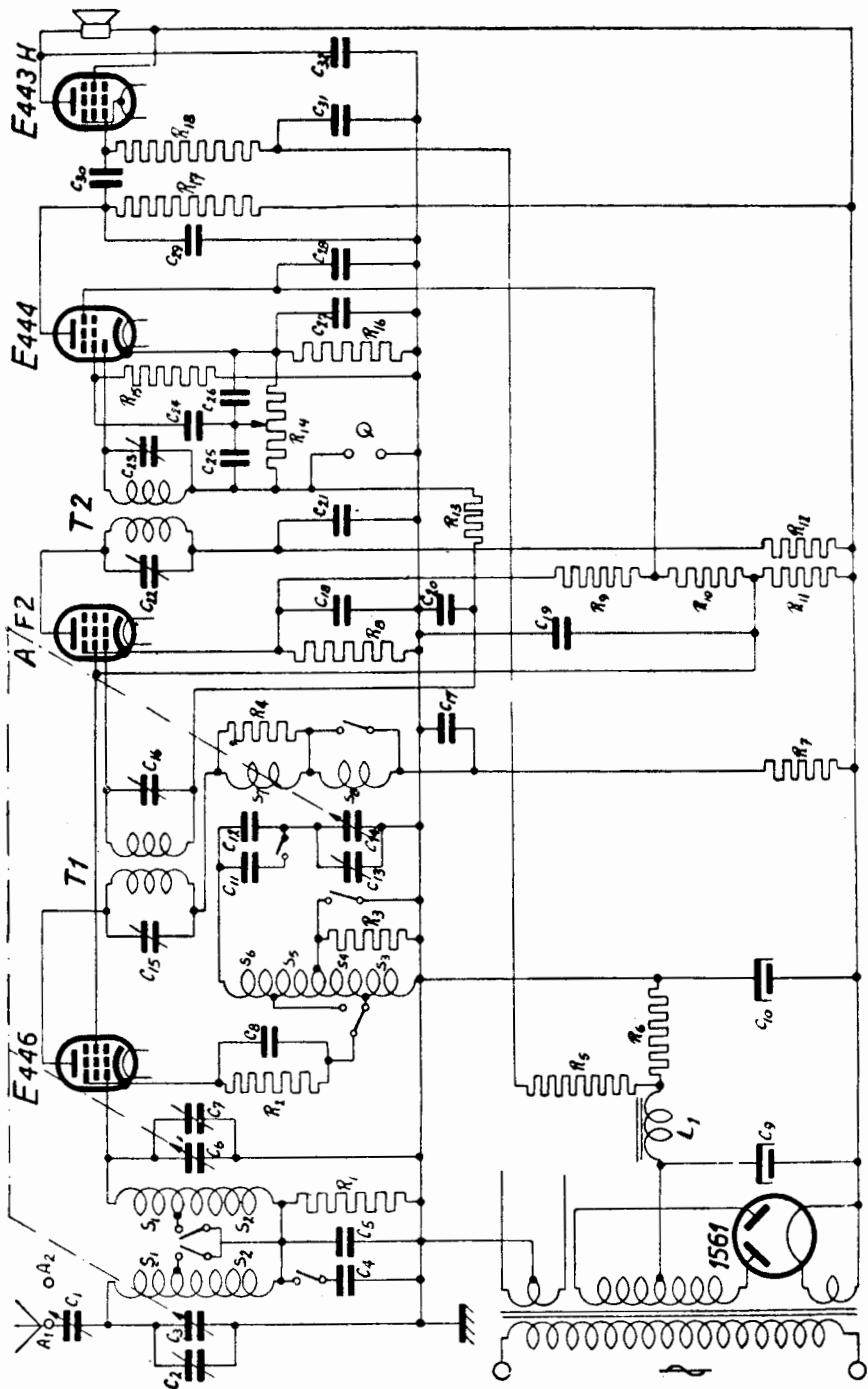


Núm. de espiras del transformador de F. M. T1 y T2 (A y B)

## VALORES

$C_4 = 10000$	cm	$C_{16} = 150$	cm	$C_{28} = 1$	$\mu\text{F}$	$R_7 = 0,01$	Mégohm	$S_1 = 113$	Espiras
$C_5 = 10000$	»	$C_{17} = 50000$	»	$C_{29} = 250$	$\mu\text{F}$	$R_8 = 1000$	Ohm	$S_2 = 3 \times 94$	»
$C_6 = 500$	»	$C_{18} = 1$	$\mu\text{F}$	$C_{30} = 5000$	»	$R_9 = 0,01$	Mégohm	$S_3 = 16$	»
$C_7 = \text{aprox. } 25$	»	$C_{19} = 1$	»	$C_{31} = 1$	$\mu\text{F}$	$R_{10} = 0,02$	»	$S_4 = 59 + 90$	»
$C_8 = 10000$	»	$C_{20} = 0,1$	»	$C_{32} = 3000$	cm	$R_{11} = 0,03$	»	$S_5 = 16$	»
$C_9 = 15$ (8) $\mu\text{F}$	»	$C_{21} = 50000$	cm			$R_{12} = 0,01$	»	$S_6 = 55$	»
$C_{10} = 15$ (8) $\mu\text{F}$	»	$C_{22} = 150$	»	$R_1 = 10000$	Ohm	$R_{13} = 1$	»	$S_7 = 50$	»
$C_{11} = 2000$ (1600) cm		$C_{23} = 150$	»	$R_2 = 1200$	»	$R_{14} = 500000$	Ohm	$S_8 = 100$	»
$C_{12} = 1000$ (640) »		$C_{24} = 5000$	»	$R_3 = 0,15$	Mégohm	$R_{15} = 2$	Mégohm		
$C_{13} = \text{aprox. } 25$	»	$C_{25} = 200$	»	$R_4 = 0,02$	»	$R_{16} = 4000$	Ohm		
$C_{14} = 500$	»	$C_{26} = 200$	»	$R_5 = 0,1$	»	$R_{17} = 0,3$	Mégohm		
$C_{15} = 150$	»	$C_{27} = 1$	$\mu\text{F}$	$R_6 = 300$	Ohm	$R_{18} = 0,5$	»		

# Universus A3 110 V

A3 110V

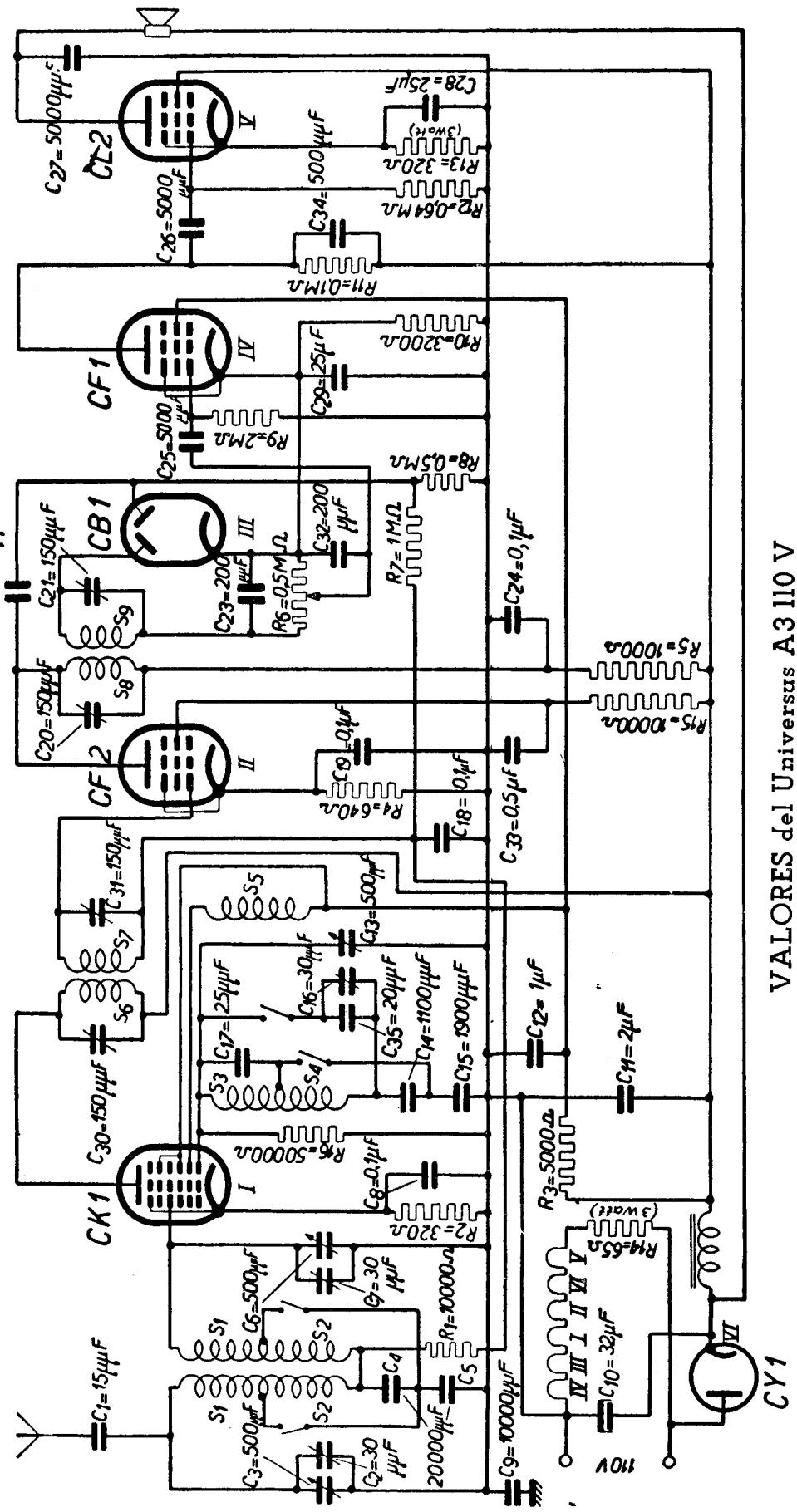


## VALORES del Universus A3 110 V

Lista de material para 110 voltios del A3


VALORES DE LAS BOBINAS	BORINAS	N.º DE ESPIRAS DE HILO ESMALT.	DÍAM. DEL HILO
$C_{23} = 200 \mu\text{H}$	$S_1$	114	0,25 mm.
$C_{24} = 0,1 \mu\text{H}$	$S_2$	206	0,25 *
$C_{25} = 5000 \mu\text{H}$	$S_3$	67	0,12 *
$C_{26} = 50000 \mu\text{H}$	$S_4$	188	0,12 *
$C_{27} = 5000 \mu\text{H}$	$S_5$	45	0,12 *
$C_{28} = 2050 \mu\text{H}$	$S_6$	1210	0,10 *
$C_{29} = 141 \mu\text{H}$	$S_7$	1210	0,10 *
$C_{30} = 898 \mu\text{H}$	$S_8$	1210	0,10 *
$S_6 = S_7 = S_8 = 17,5 \mu\text{H}$			

$R_1 = 10000 \Omega$	$R_{11} = 65 \Omega$ (3 W watt)
$R_2 = 320 \Omega$	$R_{15} = 10000 \Omega$
$R_3 = 5000 \Omega$	$R_{16} = 50000 \Omega$
$R_4 = 640 \Omega$	
$R_5 = 1000 \Omega$	$C_1 = 15 \mu\text{F}$
$R_6 = 0,5 \text{ Megohm}$	$C_2 = 30 \mu\text{F}$
$R_7 = 1 \text{ Megohm}$	$C_3 = 500 \mu\text{F}$
$R_8 = 0,5 \text{ Megohm}$	$C_4 = 20000 \Omega$
$R_9 = 2 \Omega$	$C_5 = 20000 \Omega$
$R_{10} = 3200 \Omega$	$C_6 = 20000 \Omega$
$R_{11} = 0,1 \text{ Megohm}$	$C_7 = 30 \mu\text{F}$
$R_{12} = 0,64 \text{ Megohm}$	$C_8 = 0,1 \mu\text{F}$
$R_{13} = 320 \Omega$	$C_9 = 10000 \mu\text{F}$
	$R_{14} = 640 \Omega$
	$R_{17} = 1 Ma$
	$R_{18} = 1 Ma$
	$R_{19} = 0,45 Ma$
	$R_{20} = 0,64 Ma$
	$R_{21} = 0,1 Ma$
	$R_{22} = 250 \Omega$
	$R_{23} = 2000 \Omega$
	$R_{24} = 320 \Omega$
	$R_{25} = 32000 \Omega$
	$R_{26} = 50000 \Omega$
	$R_{27} = 320 \Omega$
	$R_{28} = 250 \Omega$
	$R_{29} = 2500 \Omega$
	$R_{30} = 32000 \Omega$
	$R_{31} = 320 \Omega$
	$R_{32} = 200000 \Omega$
	$R_{33} = 320000 \Omega$
	$R_{34} = 320000 \Omega$
	$R_{35} = 320000 \Omega$
	$R_{36} = 320000 \Omega$
	$R_{37} = 320000 \Omega$
	$R_{38} = 320000 \Omega$
	$R_{39} = 320000 \Omega$
	$R_{40} = 320000 \Omega$
	$R_{41} = 320000 \Omega$
	$R_{42} = 320000 \Omega$
	$R_{43} = 320000 \Omega$
	$R_{44} = 320000 \Omega$
	$R_{45} = 320000 \Omega$

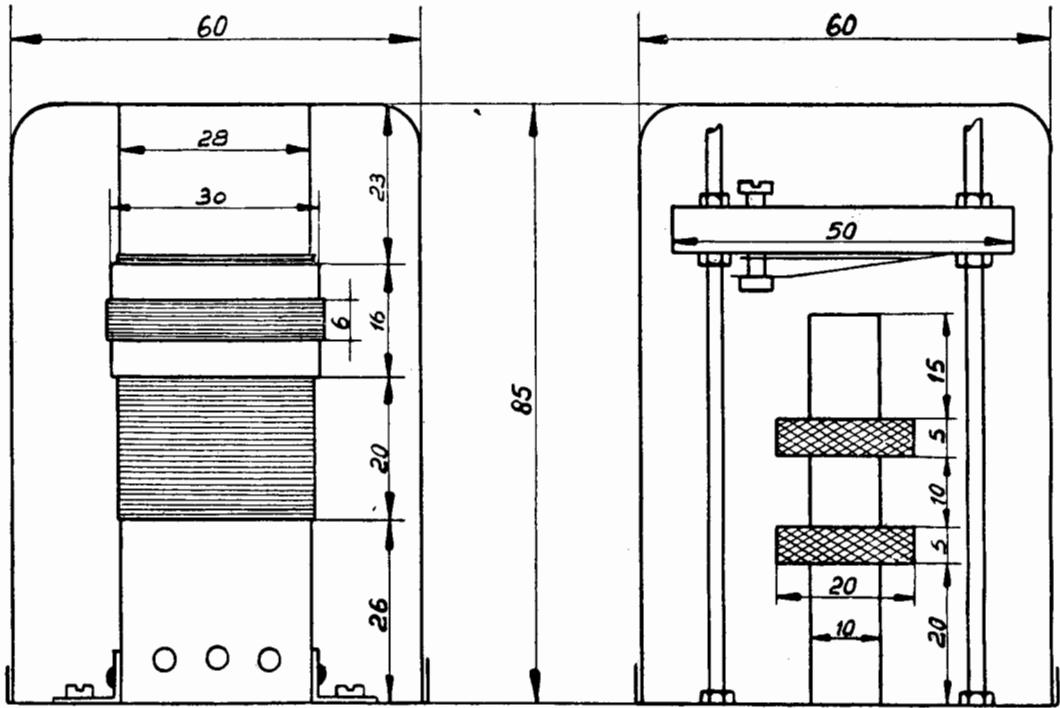

1

2

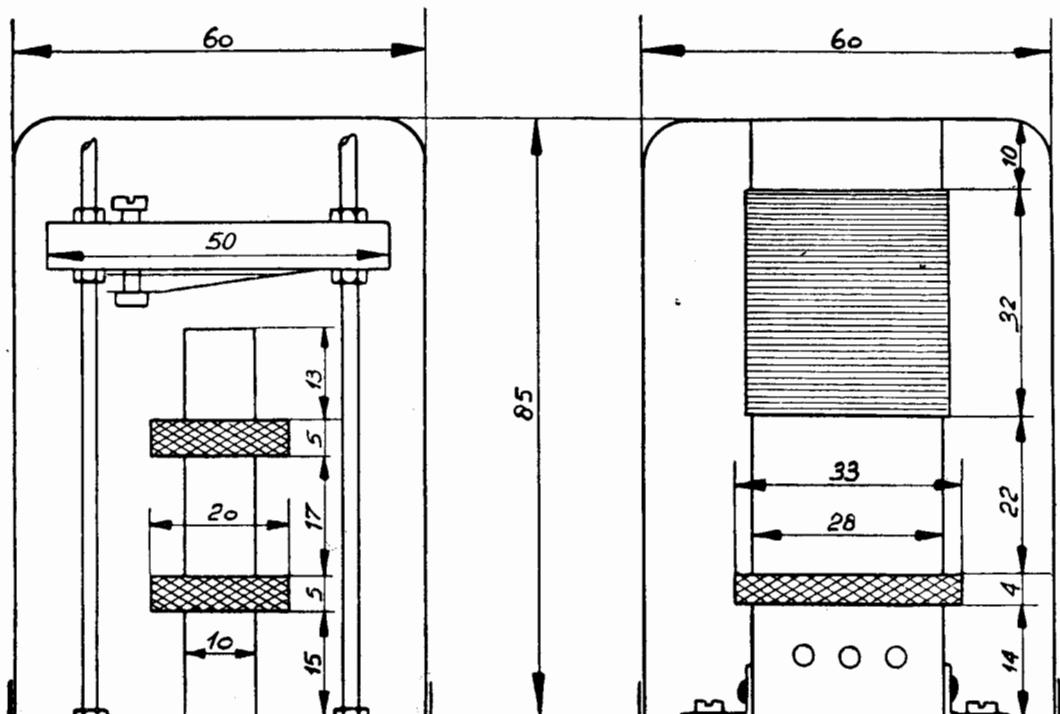


3

4

Bobinas del Universus A3 110V  
y Universus A3 220V

# Universus A3 200 V

43 220V

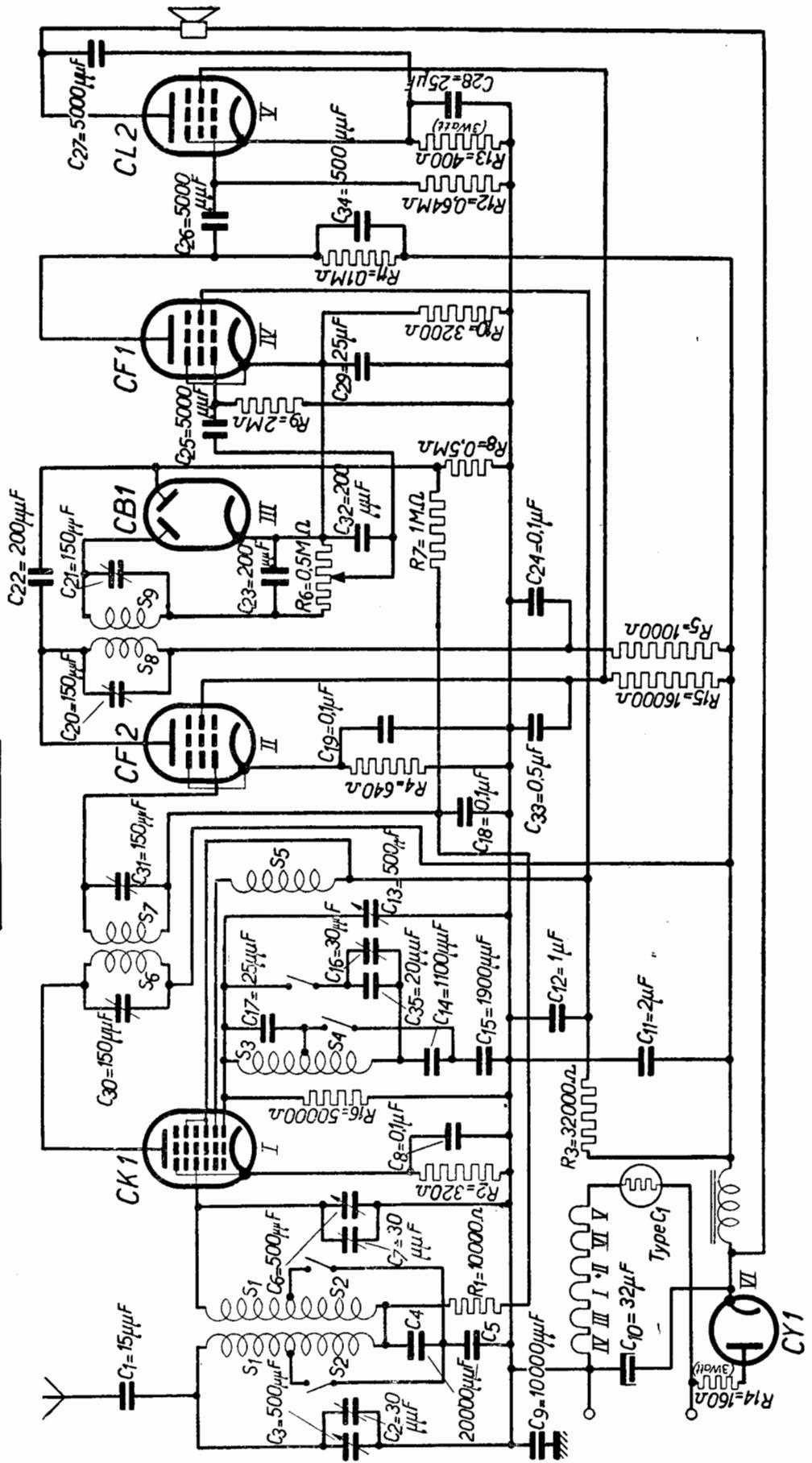

## V A L O R E S

Lista de material para 220 voltios del A3

	N.º DE RESISTENCIAS	N.º DE BOBINAS	DÍAÑO DEL HILO
$C_{33}=200\text{ }\mu\text{F}$	$S_1$	114	
$C_{34}=0,1\text{ }\mu\text{F}$	$S_2$	206	0,25 mm.
$C_{35}=5000\text{ }\mu\text{F}$	$S_3$	67	0,12 *
$C_{36}=50000\text{ }\mu\text{F}$	$S_4$	188	0,12 *
$S_1=184\text{ }\mu\text{H} \dots \dots$	$S_5$	45	0,12 *
$S_1+S_2=2050\text{ }\mu\text{H} \dots \dots$	$S_6$	1210	0,10 *
$S_3=141\text{ }\mu\text{H} \dots \dots$	$S_7$	1210	0,10 *
$S_3+S_4=898\text{ }\mu\text{H} \dots \dots$	$S_8$	1210	0,10 *
$S_6=S_7=S_8=S_9=17,5\text{ }\mu\text{H}$	$S_9$	1210	0,10 *
$S_9=10000\text{ }\mu\text{F}$	$S_{10}$	200	
$R_{14}=160\text{ Ohm (3 Watt)}$	$R_{14}$		
$R_{15}=10000\text{ },$	$C_{10}=32\text{ }\mu\text{F}$		
$R_{16}=50000\text{ },$	$C_{11}=2\text{ }\mu\text{F}$		
$R_1=10000$	$C_{12}=1\text{ }\mu\text{F}$		
$R_2=320$	$C_{13}=500\text{ }\mu\text{F}$		
$R_3=5000$	$C_{14}=1100\text{ }\mu\text{F}$		
$R_4=640$	$C_{15}=1900\text{ }\mu\text{F}$		
$R_5=1000$	$C_{16}=30\text{ }\mu\text{F}$		
$R_6=0,5$	$C_{17}=25\text{ }\mu\text{F}$		
$R_7=1$	$C_{18}=0,1\text{ }\mu\text{F}$		
$R_8=0,5$	$C_{19}=0,1\text{ }\mu\text{F}$		
$R_9=2$	$C_{20}=20000\text{ }\mu\text{F}$		
$R_{10}=3200$	$C_{21}=30\text{ }\mu\text{F}$		
$R_{11}=0,1$	$C_{22}=200\text{ }\mu\text{F}$		
$R_{12}=0,64$	$C_{23}=150\text{ }\mu\text{F}$		
$R_{13}=400\text{ Ohm (1 Watt)}$	$C_{24}=0,1\text{ }\mu\text{F}$		

# **Material de construcción PHILIPS**

- Condensadores de pertinax y mica
- Condensadores de papel sumergidos en aceite
- Condensadores electrolíticos de 8, 15 y 32 MF
- Resistencias de carbón
- Altavoces dinámicos y magnéticos
- Transformadores de B. F.
- Reproductores fonográficos (Pick-up)



**PHILIPS IBÉRICA, S. A. E.**  
**PASEO DE LAS DELICIAS, 71 - MADRID**

---