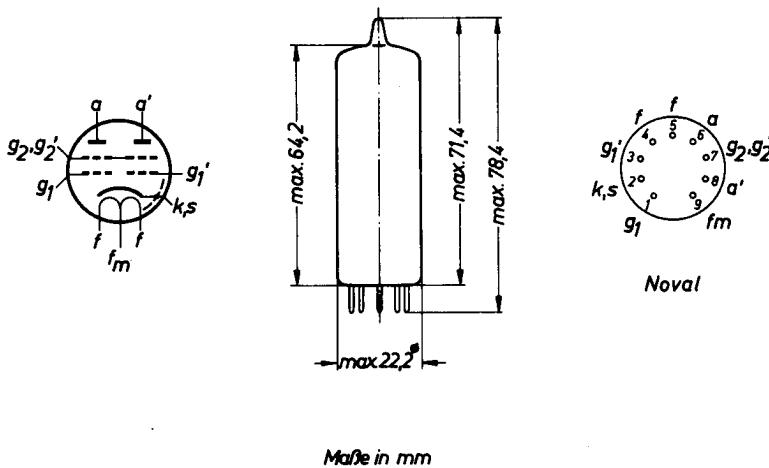


DOPPELTETRODE

geeignet für Frequenzen bis etwa 200 MHz



Sockel	Noval
Fassung	Rel stv 99c
Gewicht der Röhre (Netto)	ca. 0,016 kg
Austauschbare Typen:	6360, QQE 03/12

Aufbau und Anwendung

Die RS 1029 ist eine strahlungsgekühlte Doppeltetrode mit innerer Neutralisation zur Verwendung als HF-Verstärker, Oszillator, Modulator und Frequenzvervielfacher geeignet.

Einbau

beliebig

Wird die Röhre waagrecht eingebaut, so sollen die Sockelstifte 2 und 7 in einer senkrechten Ebene liegen.

Kühlung

Die höchstzulässige Temperatur des Kolbens darf 225 °C, die der Stifte am Röhrenfuß 120 °C nicht überschreiten. Die Verwendung einer geschlossenen Abschirmung ist nicht zulässig.

Zuverlässigkeit

Die Ausfallwahrscheinlichkeit dieser Type beträgt 1,5 % pro 1000 Stunden.

Stoß- und Erschütterungsfestigkeit

Die Röhre ist in der Lage, Schwingungen von 2,5 g bei 50 Hz in verschiedenen Richtungen, sowie Stoßbeschleunigungen bis zu etwa 500 g über kurze Perioden betriebssicher aufzunehmen.

Heizung

U_f	=	6,3	bzw.	12,6	V
-------	---	-----	------	------	---

I_f	\approx	0,82	bzw.	0,41	A
-------	-----------	------	------	------	---

Heizart: indirekt

Kathodenwerkstoff: Oxyd

Kennwerte

μ_{g2g1}	=	7,5	}	bei	$I_a = 30$	mA
S	=	3,3 mA/V				

Kapazitäten

je System		in Gegenaktorschaltung
-----------	--	------------------------

C_e	=	6,2 pF	C_e	=	5,1 pF
-------	---	--------	-------	---	--------

C_a	=	2,6 pF	C_a	=	1,4 pF
-------	---	--------	-------	---	--------

C_{g1a}	<	0,1 pF
-----------	---	--------

HOCHFREQUENZVERSTÄRKER

C-Betrieb, Dauerbetrieb

Beide Systeme in Gegentaktschaltung

Grenzdaten

f	≤	200		MHz
U _{fk}	=	100		V
U _a	=	300		V
U _{g2}	=	200		V
U _{g1}	=	-150		V
I _k	=	2x50		mA
I _{ksp}	=	2x225		mA
I _a	=	2x45		mA
I _{g1}	=	2x3		mA
Q _a	=	2x5		W
Q _{g2}	=	2		W
Q _{g1}	=	2x0,2		W

Betriebsdaten

f	=	200	200	200	MHz
N _{a~}	=	14,5	11	8,4	W 1)
U _a	=	300	250	200	V
U _{g2}	=	175	-	-	V
U _{g1}	=	-40	-	-	V
U _{g1-g1's}	=	110	110	115	V
I _a	=	2x37,5	2x33,5	2x35	mA
I _{g2}	=	2,3	1,8	2,2	mA
I _{g1}	=	2x0,9	2,2	2,7	mA
N _a	=	2x11,25	2x8,4	2x7	W
N _{st}	=	0,1	0,12	0,14	W
Q _a	=	2x4	2x2,9	2x2,8	W
Q _{g2}	=	0,4	0,3	0,33	W
R _{g1}	=	-	18	15	kΩ 2)
R _{g2}	=	-	47	22	kΩ
η	=	65	65	60	%

1) Kreisverluste sind nicht berücksichtigt

2) Gemeinsamer Widerstand für beide Systeme

C-Betrieb, intermittierender Betrieb

Beide Systeme in Gegentaktschaltung

Grenzdaten

f	\leq	200	MHz
U_{fk}	=	100	V
U_a	=	300	V
U_{g2}	=	200	V
U_{g1}	=	-150	V
I_k	=	2x65	mA
I_{ksp}	=	2x300	mA
I_a	=	2x55	mA
I_{g1}	=	2x4	mA
Q_a	=	2x7	W
Q_{g2}	<	2	W
Q_{g1}	=	2x0,2	W

Betriebsdaten

f	=	200	200	200	MHz
$N_a \sim$	=	18,5	13	10	W 1)
U_a	=	300	250	200	V
U_{g2}	=	200	-	-	V
U_{g1}	=	-45	-	-	V
$U_{g1-g1's}$	=	130	120	130	V
I_a	=	2x50	2x40	2x42	mA
I_{g2}	=	3,0	2,4	3,1	mA
I_{g1}	=	2x1,5	2,5	3,0	mA
N_a	=	2x15	2x10	2x8,4	W
N_{st}	=	0,2	0,15	0,18	W
Q_a	=	2x6	2x3,5	2x3,4	W
Q_{g2}	=	0,6	0,45	0,55	W
R_{g1}	=	-	18	15	kΩ 2)
R_{g2}	=	-	27	8,2	kΩ
η	=	62	65	60	%

- 1) Kreisverluste sind nicht berücksichtigt
 2) Gemeinsamer Widerstand für beide Systeme

Grenzdaten

f	=	200	MHz	I_{ksp}	=	2x180	mA
U_{fk}	=	100	V	I_a	=	2x37,5	mA
U_a	=	240	V	I_{g1}	=	2x3	mA
U_{g2}	=	200	V	Q_a	=	2x3,3	W
U_{g1}	=	-150	V	Q_{g2}	=	1,3	W
I_k	=	2x40	mA	Q_{g1}	=	2x0,2	W


Betriebsdaten

f	\leq	200	MHz	1)
$N_{a\sim}$	=	8,1	W	
U_a	=	200	V	
U_{g2}	=	3)		
$U_{g1-g1's}$	=	130	V	
I_a	=	2x33,5	mA	
I_{g2}	=	2,6	mA	
I_{g1}	=	1,5	mA	
N_a	=	2x6,7	W	
N_{st}	=	0,1	W	
Q_a	=	2x2,65	W	
Q_{g2}	=	0,46	W	
R_{g1}	=	33	kΩ	
η	=	60	%	2)
<hr/>				
m	=	100	%	
N_{mod}	=	6,7	W	

1) Kreisverluste sind nicht berücksichtigt

2) Gemeinsamer Widerstand für beide Systeme

3) Siehe entsprechendes Schaubild

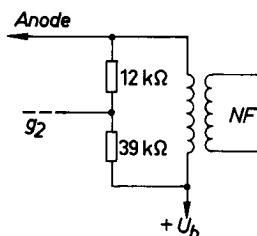

C-Betrieb, intermittierender Betrieb

Beide Systeme in Gegentaktschaltung

Grenzdaten

f	\leq	200	MHz	I_{ksp}	=	2x240	mA
U_{fk}	=	100	V	I_a	=	2x46	mA
U_a	=	240	V	I_{g1}	=	2x4	mA
U_{g2}	=	200	V	Q_a	=	2x4,6	W
U_{g1}	=	-150	V	Q_{g2}	=	1,3	W
I_k	=	2x52	mA	Q_{g1}	=	2x0,2	W


Betriebsdaten

f	=	200	MHz
$N_{a\sim}$	=	9,8	W 1)
U_a	=	200	V
U_{g2}	=	3)	
$U_{g1-g1's}$	=	130	V
I_a	=	2x43	mA
I_{g2}	=	3,1	mA
I_{g1}	=	3,3	mA
N_a	=	2x8,6	W
N_{st}	=	0,2	W
Q_a	=	2x3,7	W
Q_{g2}	=	0,54	W
R_{g1}	=	15	k Ω 2)
η	=	57	%
<hr/>			
m	=	100	%
N_{mod}	=	8,6	W

1) Kreisverluste sind nicht berücksichtigt

2) Gemeinsamer Widerstand für beide Systeme

3) Siehe entsprechendes Schaubild

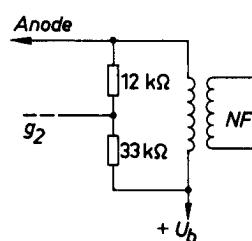

Grenzdaten

f	\leq	200	MHz
U _{fk}	=	100	V
U _a	=	300	V
U _{g2}	=	200	V
U _{g1}	=	-150	V
I _k	=	2x35	mA
I _{ksp}	=	2x225	mA
I _a	=	2x30	mA
I _{g1}	=	2x2	mA
Q _a	=	2x5	W
Q _{g2}	=	2	W
Q _{g1}	=	2x0,2	W

Betriebsdaten

f	=	67/200	67/200	67/200	MHz
N _{a~}	=	6,5	5,0	3,8	W 1)
U _a	=	300	250	200	V
U _{g2}	=	150	(161)	(155)	V
U _{g1}	=	-100	-	-	V
U _{g1-g1's}	=	230	230	230	V
I _a	=	2x24	2x25	2x28,5	mA
I _{g2}	=	2,0	1,9	3,0	mA
I _{g1}	=	2x1,0	2,0	3,2	mA
N _a	=	2x7,2	2x6,25	2x5,7	W
N _{st}	=	0,23	0,23	0,35	W
Q _a	=	2x4,0	2x3,75	2x3,8	W
Q _{g2}	=	0,3	0,31	0,46	W
R _{g1}	=	-	47	33	kΩ
R _{g2}	=	-	47	15	kΩ
η	=	45	40	33,5	%

1) Kreisverluste sind nicht berücksichtigt

2) Gemeinsamer Widerstand für beide Systeme

C-Betrieb

Beide Systeme in Gegenaktorschaltung


Grenzdaten

f	\leq	200	MHz
U_{fk}	=	100	V
U_a	=	300	V
U_{g2}	=	200	V
U_{g1}	=	-150	V
I_k	=	2x45	mA
I_{ksp}	=	2x300	mA
I_a	=	2x42	mA
I_{g1}	=	2x3	mA
Q_a	=	2x7	W
Q_{g2}	=	2	W
Q_{g1}	=	2x0,2	W

Betriebsdaten

f	=	67/200	67/200	67/200	67/200	MHz
$N_{a\sim}$	=	7,8	7,2	6,2	4,5	W 1)
U_a	=	300	300	250	200	V
U_{g2}	=	150	175	(176)	(175)	V
U_{g1}	=	-100	-100	-	-	V
$U_{g1-g1's}$	=	240	230	230	230	V
I_a	=	2x32,5	2x32,5	2x36	2x39	mA
I_{g2}	=	3,5	2,7	4,1	5,2	mA
I_{g1}	=	2x1,9	2x1,2	3,8	4,6	mA
N_a	=	2x9,7	2x9,7	2x9,0	2x7,8	W
N_{st}	=	0,45	0,28	0,43	0,52	W
Q_a	=	2x5,8	2x6,1	2x5,9	2x5,55	W
Q_{g2}	=	0,53	0,47	0,72	0,91	W
R_{g1}	=	-	-	27	22	kΩ 2)
R_{g2}	=	-	-	18	4,7	kΩ
η	=	40	37	34,5	29	%

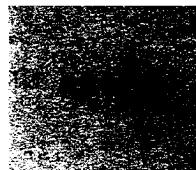- 1) Kreisverluste sind nicht berücksichtigt
 2) Gemeinsamer Widerstand für beide Systeme



Grenzdaten

U_{fk}	=	100	V
U_a	=	300	V
U_{g2}	=	200	V
U_{g1}	=	-150	V
I_k	=	2x60	mA
I_{ksp}	=	2x300	mA
I_a	=	2x50	mA
I_{g1}	=	2x4	mA
Q_a	=	2x7	W
Q_{g2}	=	2	W
Q_{g1}	=	4	W 1)
Q_g	=	2x0,2	W

Betriebsdaten

$N_{a\sim}$	=	0	17,5	0	14	0	8,7	W 2)
U_a	=	300		250	4)	200		V
U_{g2}	=	200		200		200		V
U_{g1}	=	-21,5		-21,5		-21,5		V 3)
$U_{g1-g1's}$	=	0	64	0	67	0	54	V
I_a	=	2x15	2x50	2x15	2x50	2x15	2x41,1	mA
I_{g2}	=	1,2	11,4	1,4	13	2,4	19	mA
I_{g1}	=	0	2x0,56	0	2x0,62	0	2x0,22	mA
N_a	=	2x4,5	2x15	2x3,75	2x12,5	2x3,0	2x8,22	W
N_{st}	=	0	2x0,02	0	2x0,02	0	2x0,01	W
Q_a	=	2x4,5	2x6,25	2x3,75	2x5,5	2x3,0	2x3,87	W
Q_{g2}	=	0,24	2,3	0,28	2,6	0,48	3,8	W
η	=	-	58	-	56	-	53	%
k_{ges}	=	-	5	-	5,5	-	6	%
$R_{aa'}$	=	-	6,5	-	5,0	-	5,0	k Ω

1) Bei Vollaussteuerung

2) Kreisverluste sind nicht berücksichtigt

3) Es wird empfohlen, die Gittervorspannung jedes Systems einzustellen

4) Betriebskennlinien für diese Einstellung stehen auf Anforderung zur Verfügung

AB-Betrieb, $I_{g_1} > 0$

 Beide Systeme in Gegentaktorschaltung
 Nur für Aussteuerung mit Sprache oder Musik

Grenzdaten

U_{fk}	=	100	V
U_a	=	300	V
U_{g2}	=	200	V
U_{g1}	=	-150	V
I_k	=	2x60	mA
I_{ksp}	=	2x300	mA
I_a	=	2x50	mA
I_{g1}	=	2x4	mA
Q_a	=	2x7	W
Q_{g2}	=	2	W
Q_{g2}	=	4	W 1)
Q_{g1}	=	2x0,2	W

Betriebsdaten

$N_a \sim$	=	0	12	0	9,3	0	7,0	W	2)
U_a	=	300		250	4)		200	V	
U_{g2}	=	200		200			200	V	
U_{g1}	=	-21,5		-21,5		-21,5		V	3)
$U_{g1-g1's}$	=	0	43,5	0	44,5	0	43,5	V	
I_a	=	2x15	2x36	2x15	2x34,5	2x15	2x33	mA	
I_{g2}	=	1,2	12,6	1,4	12,4	2,4	14	mA	
N_a	=	2x4,5	2x10,8	2x3,75	2x8,65	2x3,0	2x6,6	W	
Q_a	=	2x4,5	2x4,8	2x3,75	2x 4,0	2x3,0	2x3,1	W	
Q_{g2}	=	0,24	2,5	0,28	2,5	0,48	2,8	W	
n	=	-	56	-	54	-	53	%	
k_{ges}	=	-	2,5	-	2,7	-	3,2	%	
$R_{aa'}$	=	-	10	-	8	-	6,5	k Ω	

1) Bei Vollaussteuerung


2) Kreisverluste sind nicht berücksichtigt

3) Es wird empfohlen, die Gittervorspannung jedes Systems einzustellen


4) Betriebskennlinien für diese Einstellung stehen auf Anforderung zur Verfügung

KENNLINIENFELD

$$I_a = f(U_a)$$

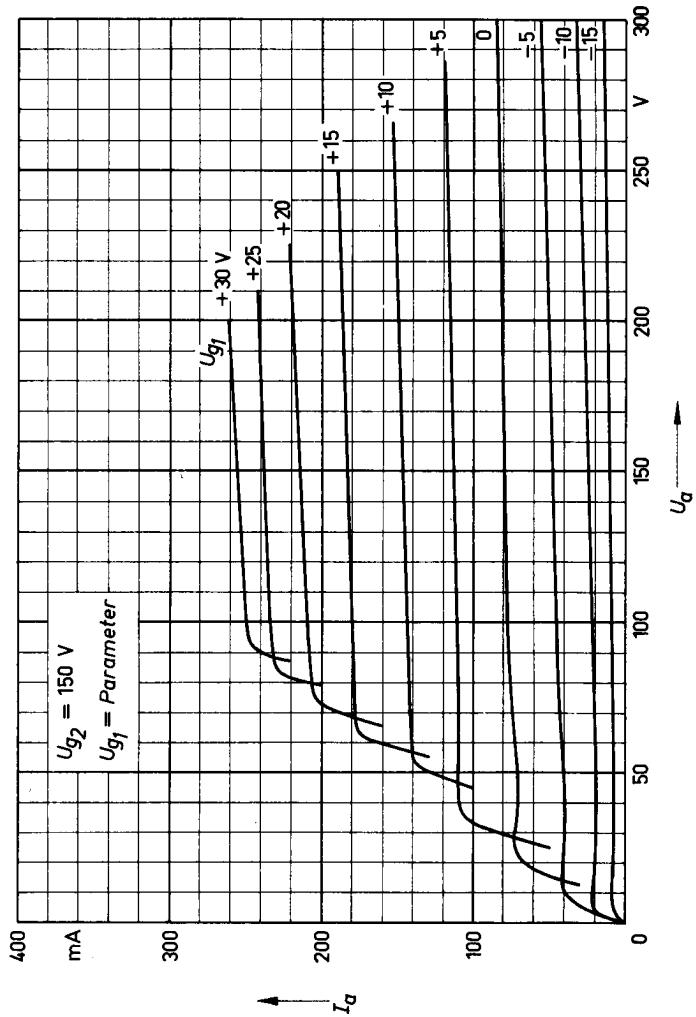


$$I_{g_2} = f(U_a)$$

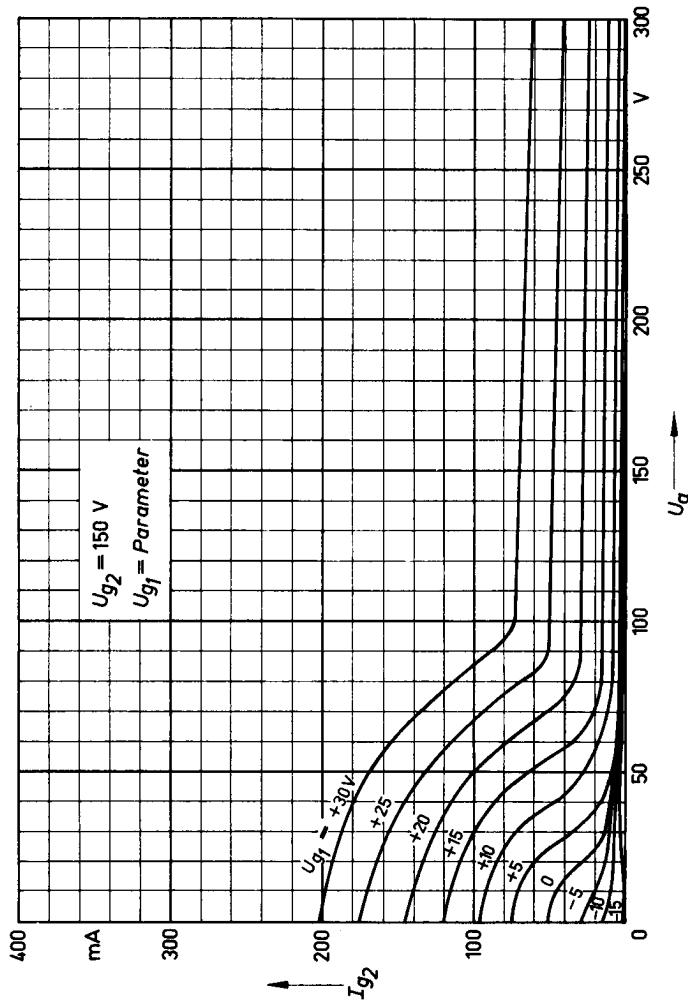


KENNLINIENFELD

$$I_{g_1} = f(U_a)$$

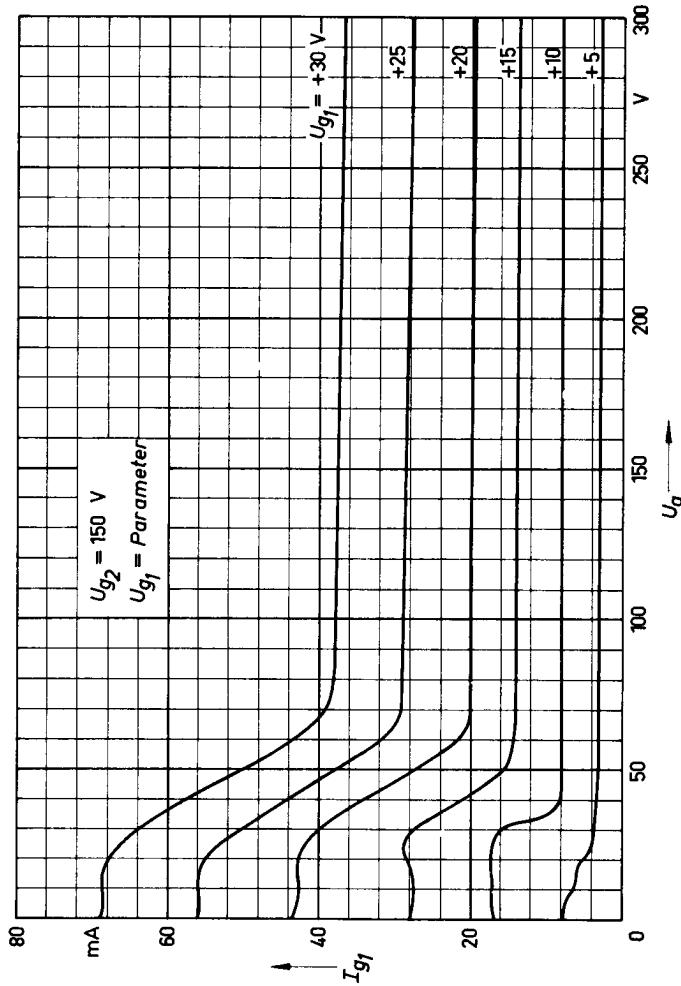


$$I_a = f(U_a)$$

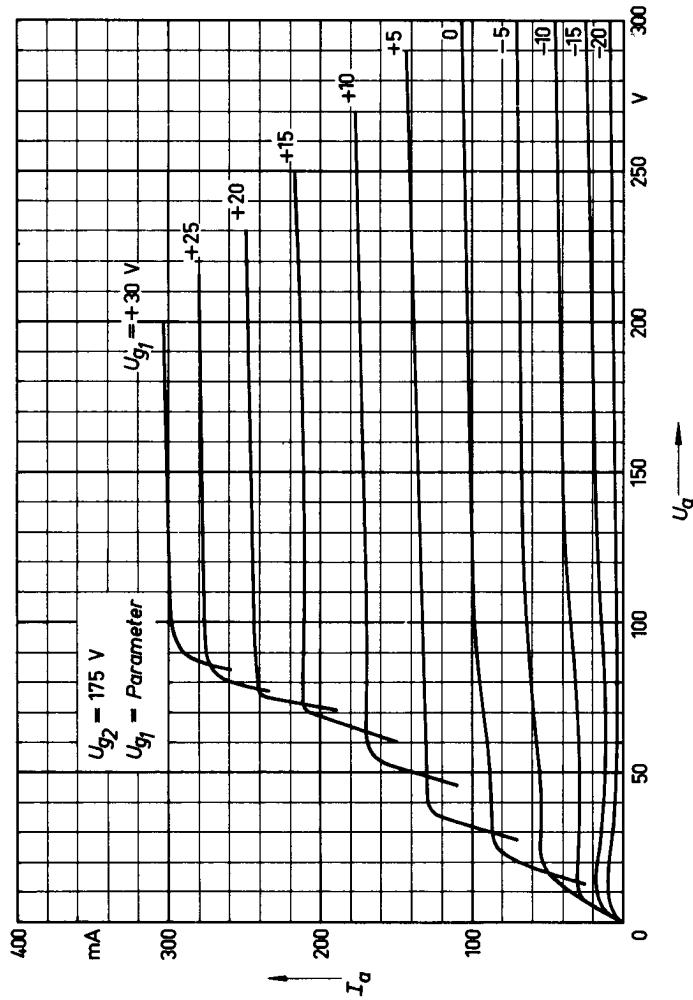


KENNLINIENFELD


$$I_{g_2} = f(U_a)$$

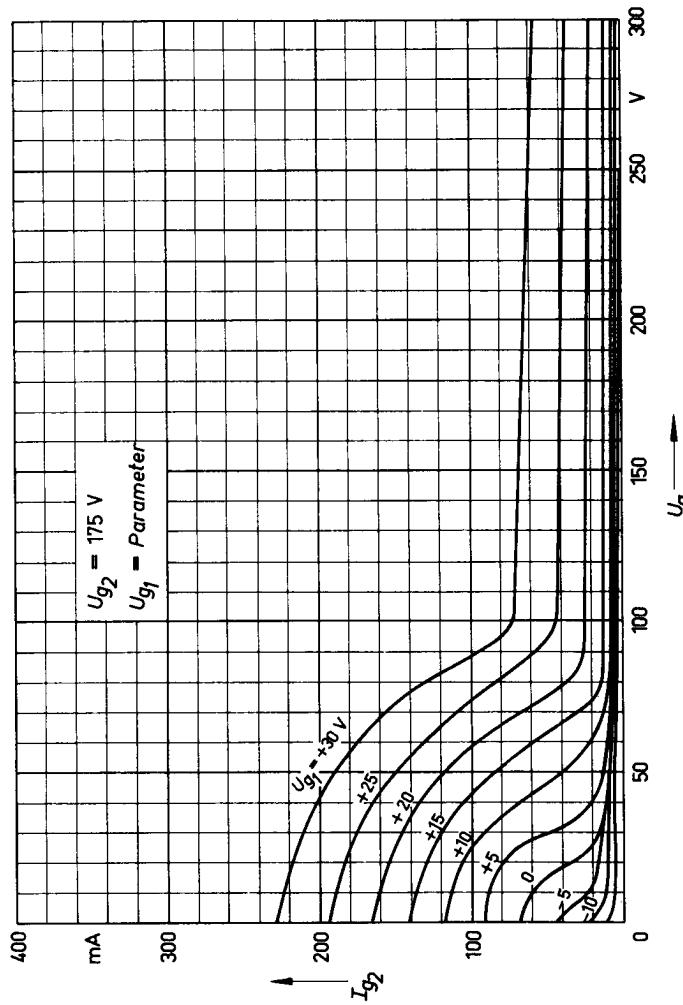


$$I_{g_1} = f(U_a)$$

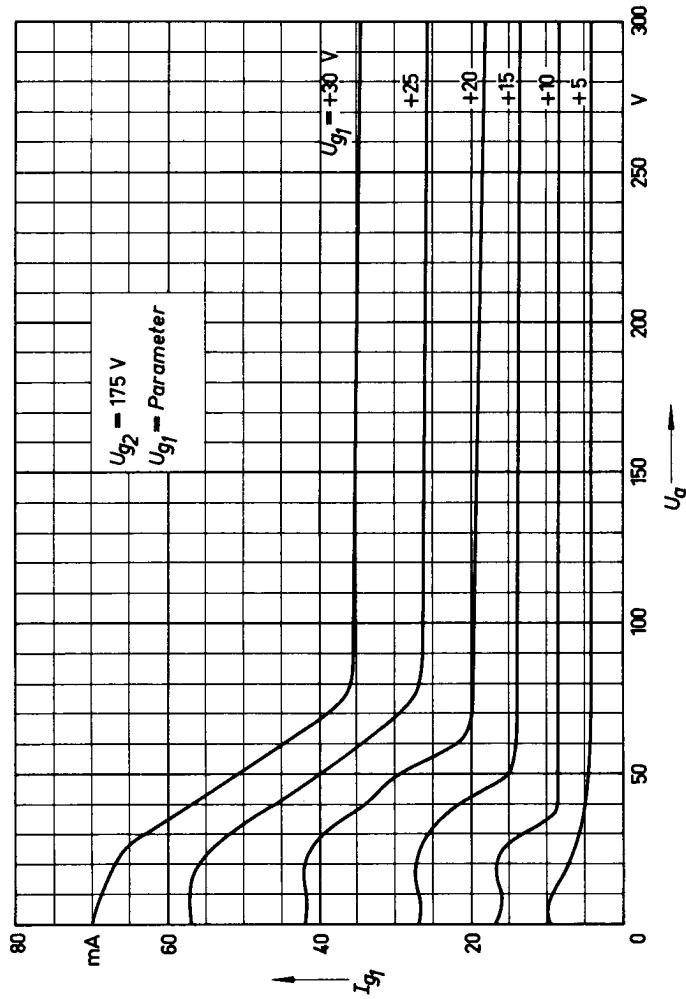

$$I_a = f(U_a)$$

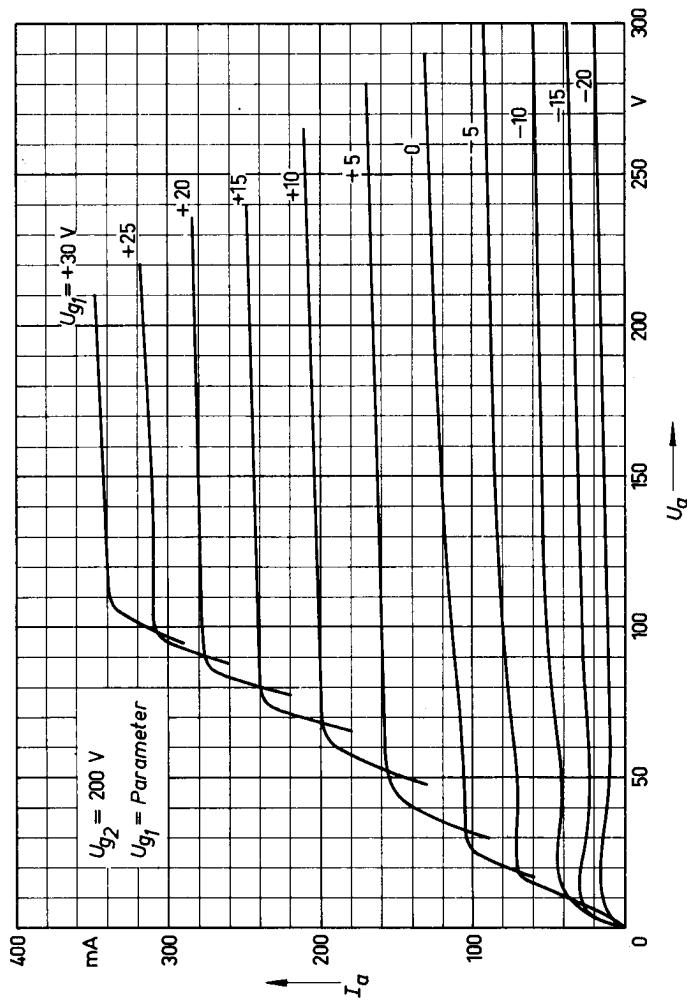


$$I_{g_2} = f(U_a)$$

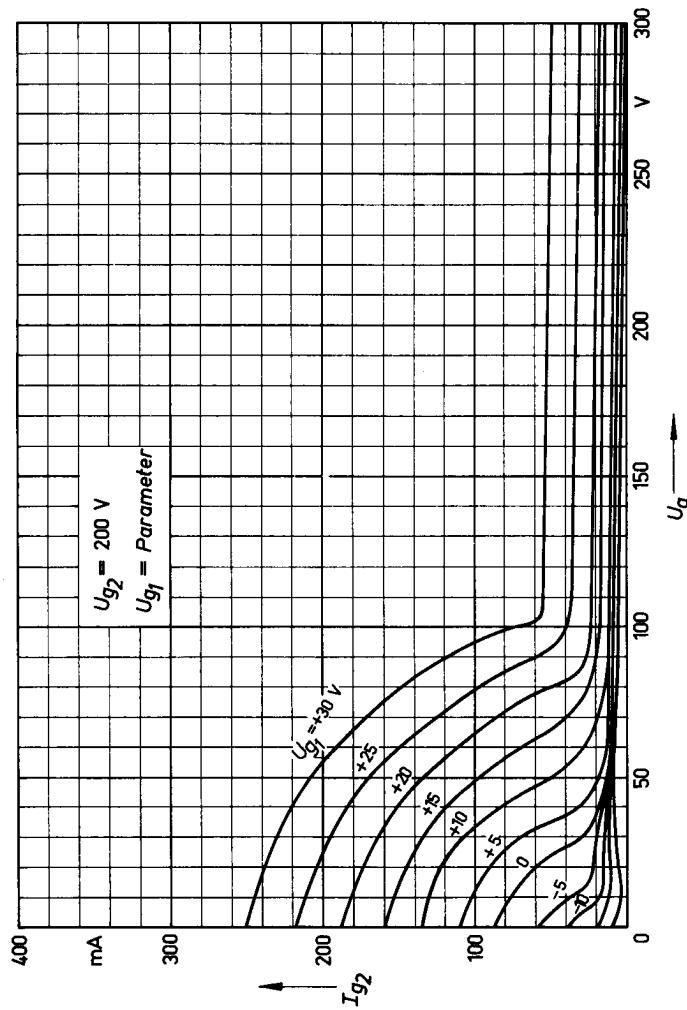


KENNLINIENFELD


$$I_{g_1} = f(U_a)$$

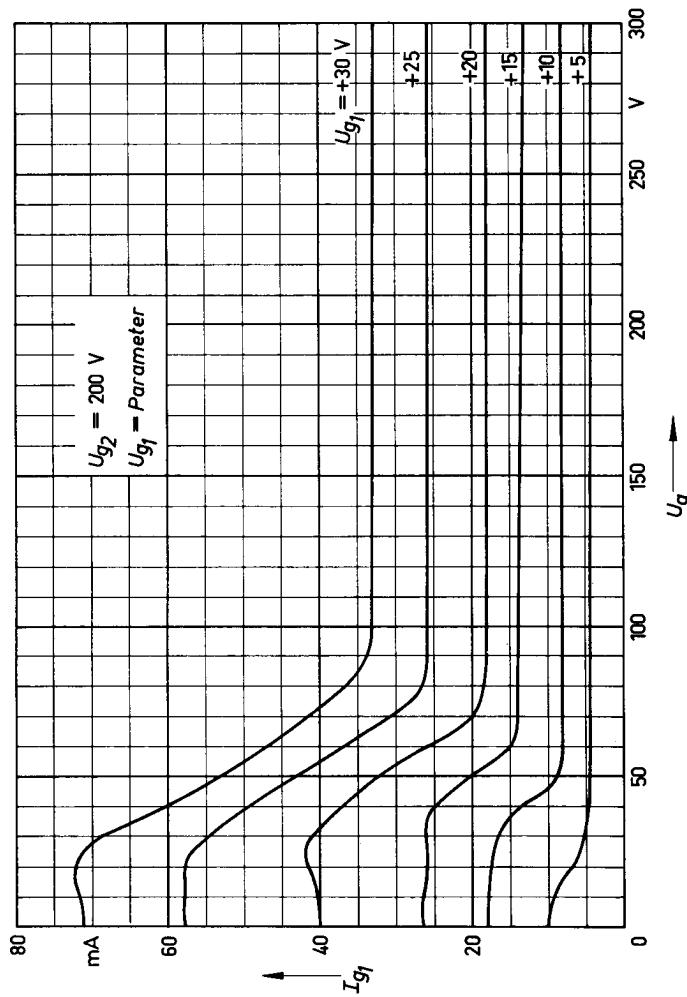

für NF-Verstärker und Modulator AB-Betrieb


2 Röhren in Gegenaktsschaltung

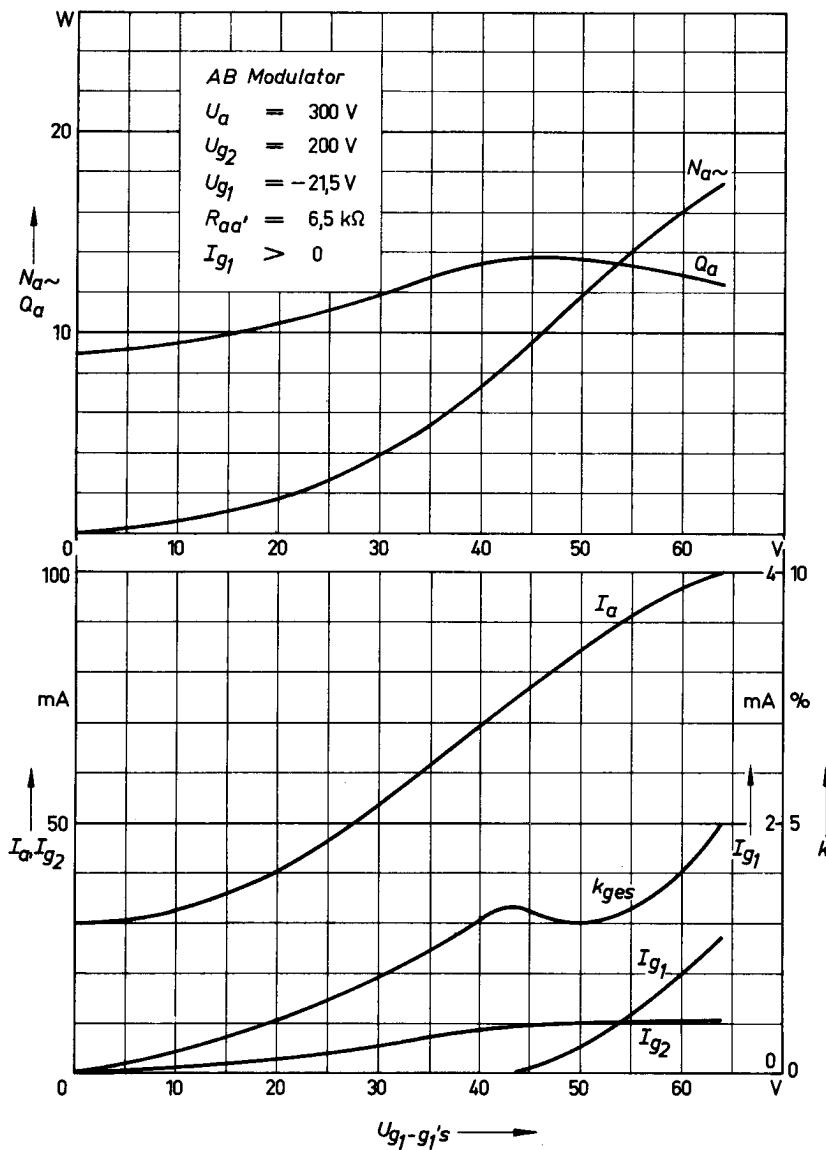

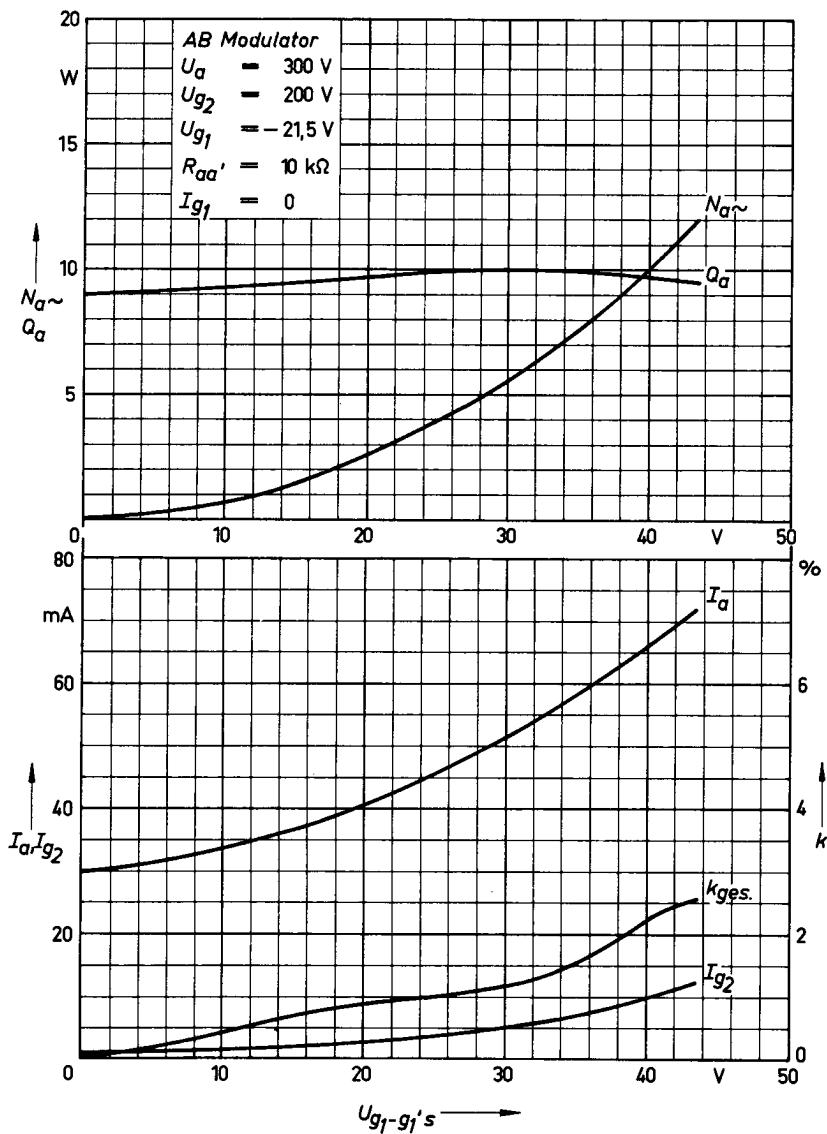

für NF-Verstärker und Modulator AB-Betrieb

2 Röhren in Gegentaktsschaltung

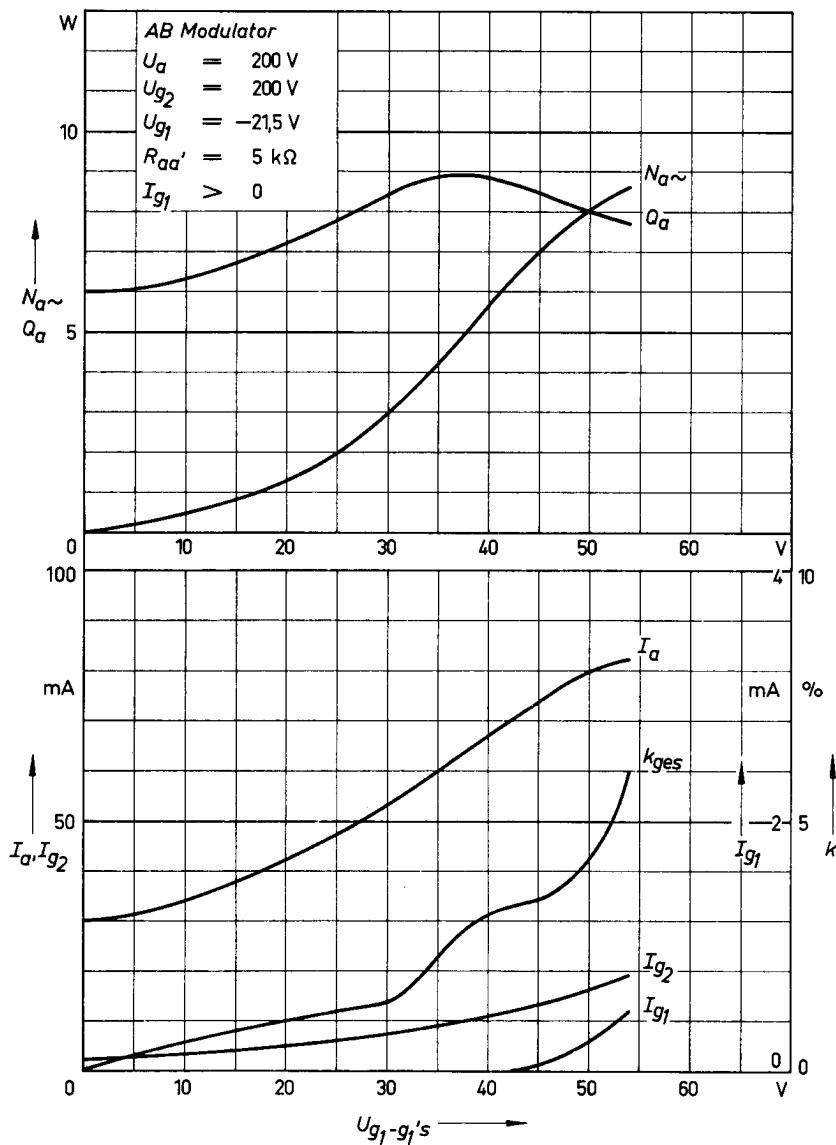

BETRIEBSKENNLINIEN
für NF-Verstärker und Modulator AB-Betrieb
2 Röhren in Gegentaktschaltung

